

第2章 MOSFET逻辑设计

本章目录

- 2.1 理想开关
- 2.2 MOSFET开关
- 2.3 基本的CMOS逻辑门
- 2.4 CMOS复合逻辑门
- 2.5 传输门电路
- 2.6 时钟控制和数据流控制

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

1

§ 2.1 理想开关

1 高电平有效的控制开关

 


Figure 2.1 Behavior of an assert-high switch

2 低电平有效的控制开关

 


Figure 2.5 An assert-low switch

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

2

§ 2.2 MOSFET开关

1 MOSFET开关

MOSFET: 金属氧化物半导体场效应晶体管

(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)

 


Figure 2.9 Symbols used for nFETs and pFETs

➤ 栅极**Gate**, 源极**Source**, 漏极**Drain**。

➤ 源极**S**、漏极**D**在物理上不是固定的，由工作时端电位决定。

§ 2.2 MOSFET开关

2 布尔值与电参量之间的转换

(1) 双电源供电


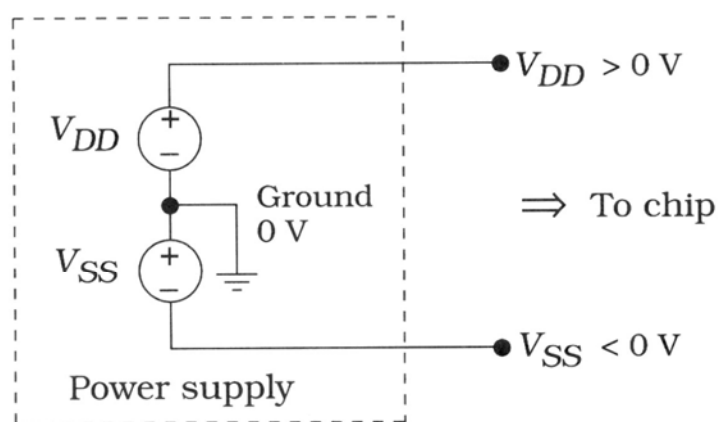



Figure 2.10 Dual power supply voltages

§ 2.2 MOSFET开关

(2) 单电源供电

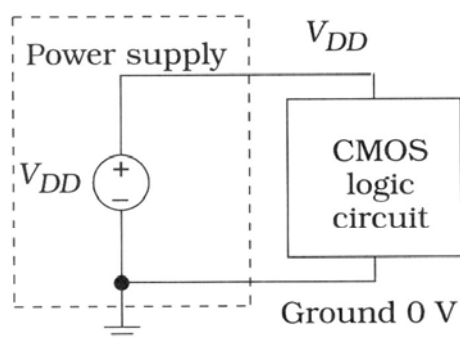

(a) Power supply connection

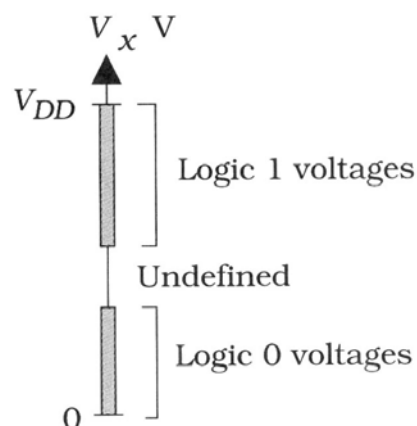

(b) Logic definitions

Figure 2.11 Single voltage power supply

正逻辑：高电平对应逻辑1，低电平对应逻辑0

负逻辑：高电平对应逻辑0，低电平对应逻辑1

§ 2.2 MOSFET开关

3 MOSFET的开关特性

数字电路中，可将MOS管看作是由栅极信号控制的双向开关。

 


Figure 2.12 nFET switching characteristics

 


Figure 2.13 pFET switching characteristics

§ 2.2 MOSFET开关

(1) 阈值电压 V_T : 开始形成导电沟道时的栅源电压。

NMOS: 阈值电压 V_{Tn} 为正数, 典型值**0.3~0.7V**

$V_{GSn} > V_{Tn}$ 时, 晶体管导通

$V_{GSn} \leq V_{Tn}$ 时, 晶体管截止

PMOS: 阈值电压 V_{Tp} 为负数, 典型值**-0.3~ - 0.8V**

$V_{SGp} > |V_{Tp}|$ 时, 晶体管导通

$V_{SGp} \leq |V_{Tp}|$ 时, 晶体管截止

§ 2.2 MOSFET开关

NMOS阈值电压 V_{Tn} 逻辑含义

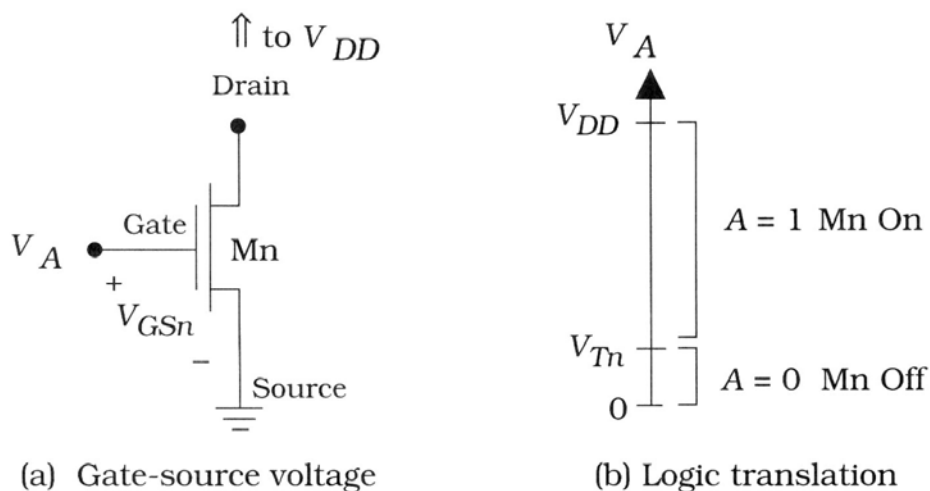


Figure 2.14 Threshold voltage of an nFET

§ 2.2 MOSFET开关



PMOS阈值电压 V_{Tp} 逻辑含义

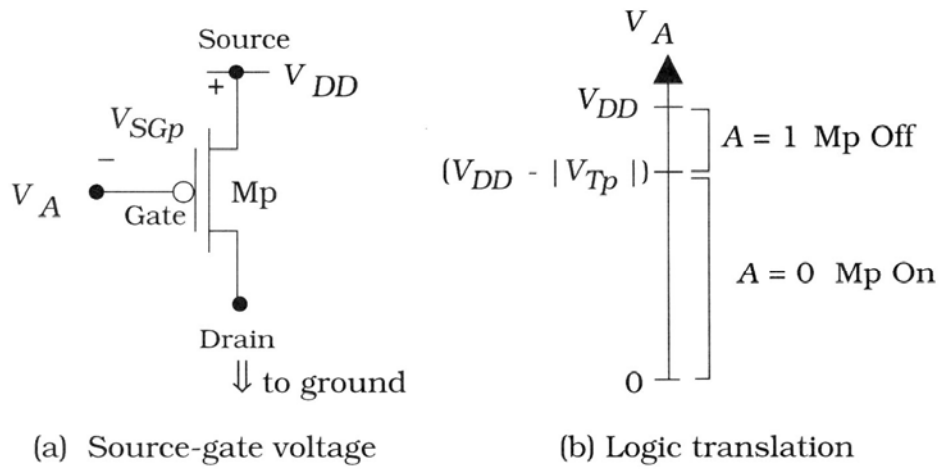


Figure 2.15 pFET threshold voltage

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

9

§ 2.2 MOSFET开关



(2) 电压传输特性

NMOS电压传输特性:

 


Figure 2.16 nFET pass characteristics

NMOS传送强逻辑0电压，但传送弱逻辑1电压

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

10

§ 2.2 MOSFET开关

PMOS电压传输特性:

 


Figure 2.17 pFET pass characteristics

PMOS传送强逻辑1电压，但传送弱逻辑0电压

如何解决传送电平时阈值电压损失 (Threshold Drops) 问题?

设计互补MOS (CMOS) 解决传送电平问题，用PMOS传送逻辑1，用NMOS传送逻辑0

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

1 CMOS逻辑门的结构

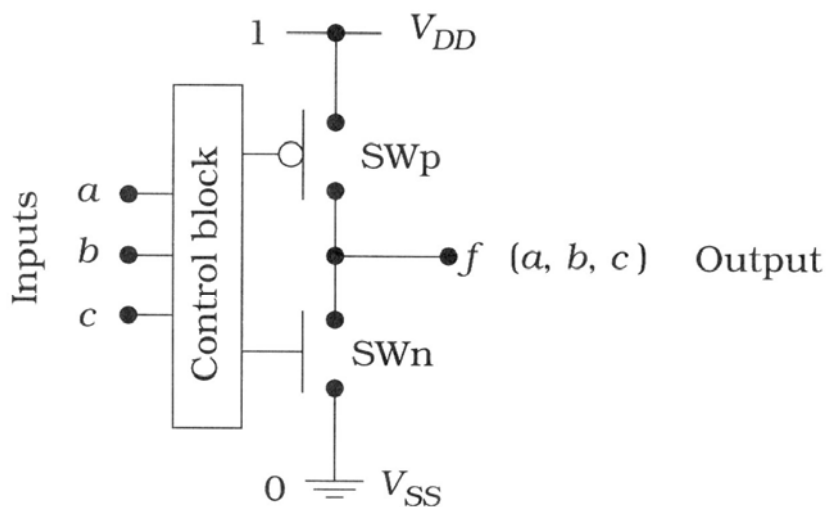


Figure 2.18 General CMOS logic gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

CMOS逻辑门的工作情况

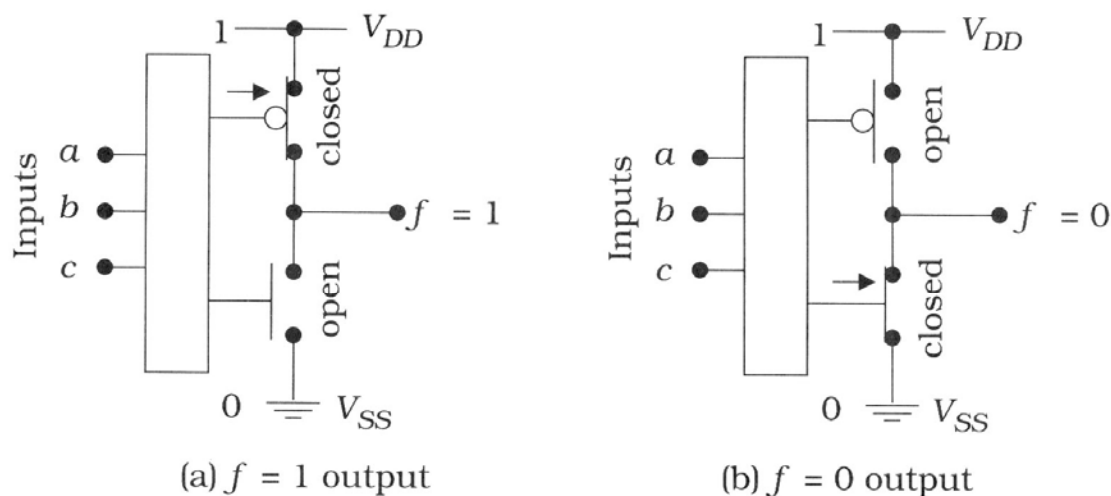


Figure 2.19 Operation of a CMOS logic gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

2 互补对

互补对由一个NMOS和一个PMOS组成，它们的栅极连在一起

 


Figure 2.20 A CMOS complementary pair

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门



互补对的工作情况


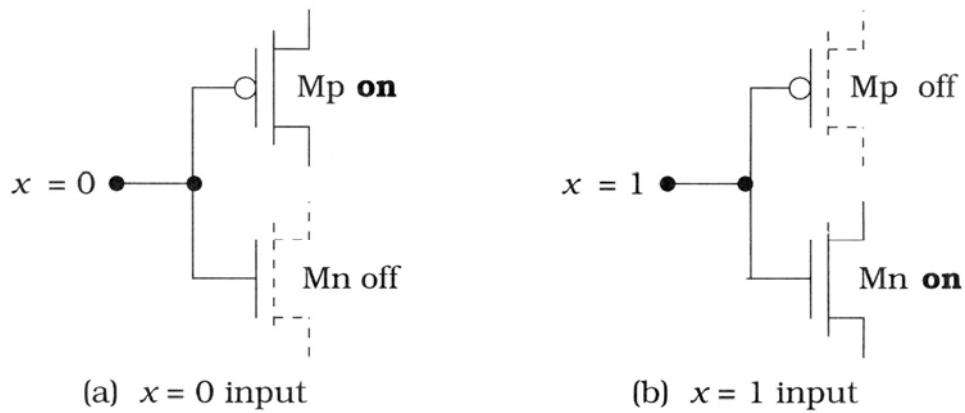


Figure 2.21 Operation of the complementary pair

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

 

2.3.1 非门（反相器）



(a) Logic symbol

x	\bar{x}
0	1
1	0

(b) Truth table

Figure 2.22 NOT gate

 


Figure 2.23 CMOS NOT gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

CMOS反相器的工作情况


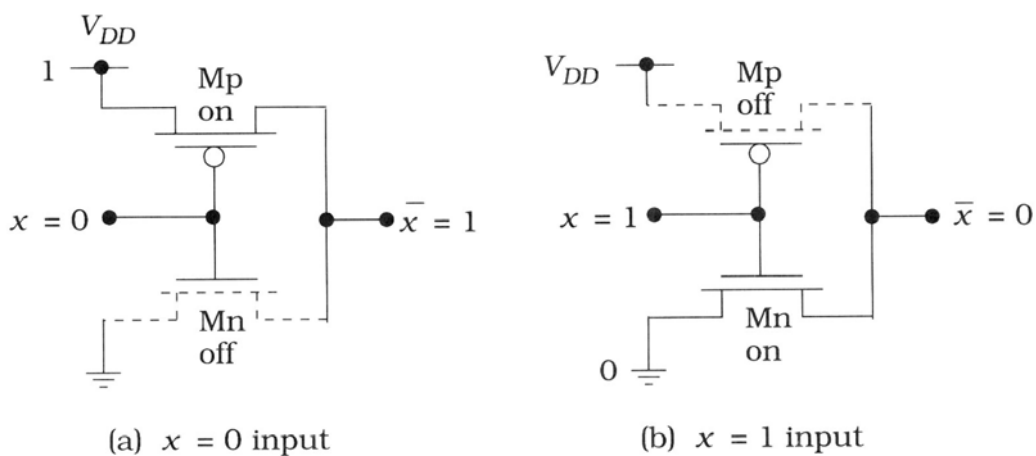


Figure 2.24 Operation of the CMOS NOT gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

2.3.3 与非门

逻辑符号与真值表

 


(a) Logic symbol

x	y	$\overline{x \cdot y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b) Truth table

Figure 2.31 NAND2 logic gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

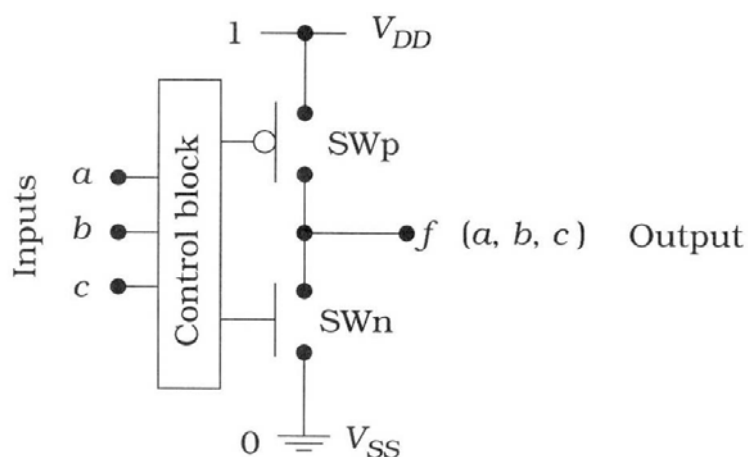

设计原理:

- ☞ 对每个输入使用一个NMOS/PMOS互补对
- ☞ 将输出节点通过PMOS与电源 V_{DD} 相连
- ☞ 将输出节点通过NMOS与地相连
- ☞ 确保输出总是一个正确定义的高电平或低电平

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

CMOS NAND2逻辑电路

 


Figure 2.34 CMOS NAND2 logic circuit

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门



CMOS NAND3逻辑电路

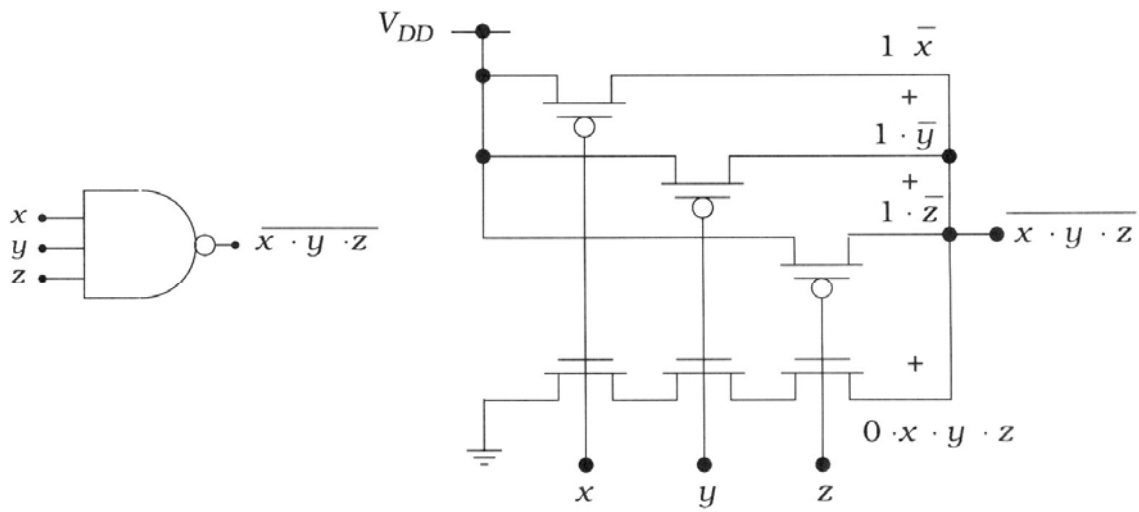



Figure 2.36 A NAND3 logic gate in CMOS

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门



2.3.2 或非门

逻辑符号与真值表

 

(a) Logic symbol

x	y	$\overline{x+y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(b) Truth table

Figure 2.25 NOR logic gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

CMOS NOR2逻辑电路

 


Figure 2.28 CMOS NOR2 gate

§ 2.3 基本的CMOS逻辑门

CMOS NOR3逻辑电路

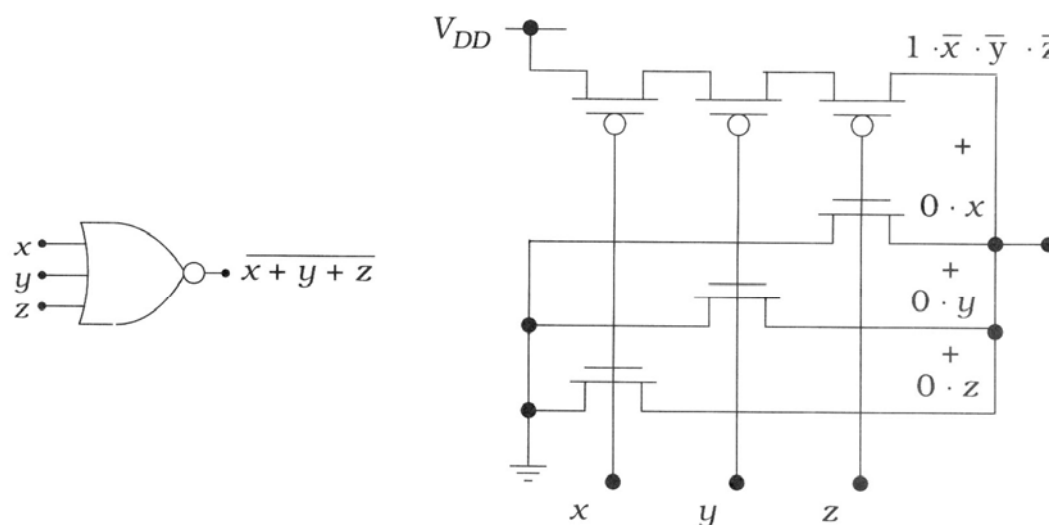


Figure 2.30 A NOR3 gate in CMOS

思考:

- 1 在IC中，并不采用NAND3、NOR3类似结构实现5输入以上的与非门和或非门，为什么？
- 2 PMOS和NMOS两个网络实现的逻辑功能一致，能否省去其中一个？

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

复合逻辑门：实现几个最基本逻辑操作组合的单个电路。

❖ 与或非门AOI

❖ 或与非门OAI

例： $F = \overline{a \cdot (b + c)}$

 


Figure 2.37 Logic function example

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

例: $F = \overline{a \cdot (b + c)}$

PMOS网络

 


Figure 2.38 pFET circuit for F from equation (2.51)

NMOS网络

 


Figure 2.39 nFET logic circuit for F

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

最终完成的CMOS复合逻辑门电路

例: $F = \overline{a \cdot (b + c)}$

 


Figure 2.41 Finished complex CMOS logic gate circuit

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

§ 2.4.1 结构化逻辑设计

CMOS逻辑门本质上是反相的

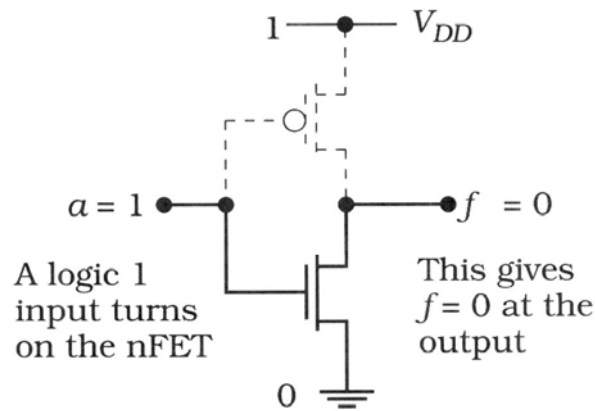



Figure 2.42 Origin of the inverting characteristic of CMOS gates

§ 2.4 CMOS复合逻辑门



NMOS形成逻辑的特点:

串联NMOS实现“与非”逻辑

并联NMOS实现“或非”逻辑

 

(a) Series-connected nFETs

  

(b) Parallel-connected nFETs



Figure 2.43 nFET logic formation

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

串联和并联NMOS的组合可实现复合逻辑门

NMOS AOI 电路: $X = \overline{a \cdot b + c \cdot d}$

 


Figure 2.44 nFET AOI circuit

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

NMOS OAI 电路: $Y = \overline{(a + e) \cdot (b + f)}$


 


Figure 2.45 nFET OAI network

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

 


(a) Parallel-connected pFETs

PMOS形成逻辑的特点:

并联PMOS实现“与非”逻辑

串联PMOS实现“或非”逻辑

 

(b) Series-connected pFETs


Figure 2.46 pFET logic formation

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

串联和并联PMOS的组合可实现复合逻辑门

PMOS AOI 电路:


$$X = \overline{a \cdot b + c \cdot d}$$

 

(a) pFET AOI circuit

PMOS OAI 电路:

$$Y = \overline{(a + e) \cdot (b + f)}$$

 

(b) pFET OAI circuit

Figure 2.47 pFET arrays for AOI and OAI gates



§ 2.4 CMOS复合逻辑门

完整的CMOS AOI和OAI电路

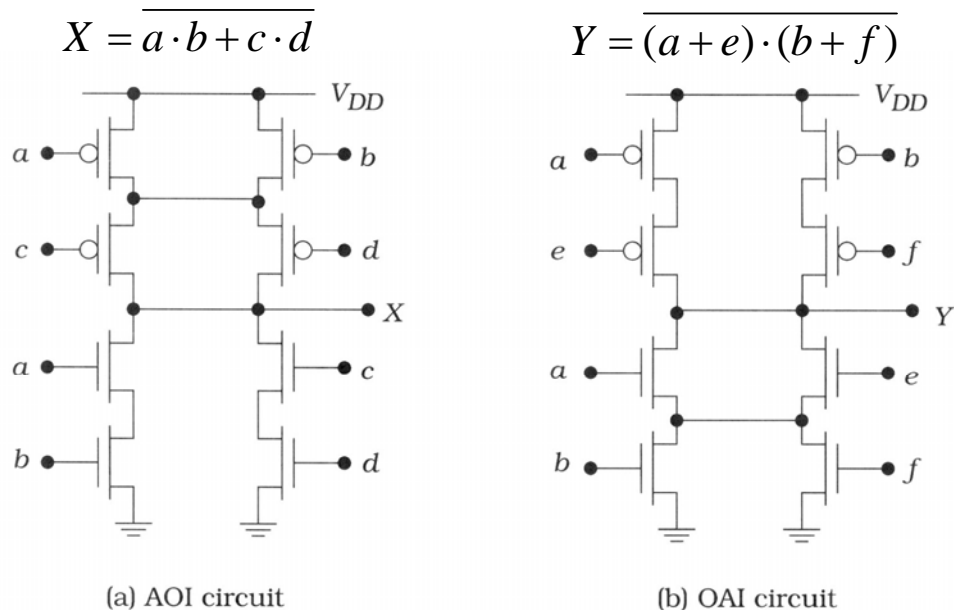


Figure 2.48 Complete CMOS AOI and OAI circuits



§ 2.4 CMOS复合逻辑门

例2.1 实现复合逻辑门 $X = \overline{a + b \cdot (c + d)}$

NMOS电路的实现:

- 第一组: 输入为 c 和 d 的NMOS并联;
- 第二组: 输入为 b 的一个NMOS和第一组串联;
- 第三组: 输入为 a 的一个NMOS和第二组并联。

PMOS电路的实现:

- 第一组: 输入为 c 和 d 的PMOS串联;
- 第二组: 输入为 b 的一个PMOS和第一组PMOS并联;
- 第三组: 输入为 a 的一个PMOS和第二组PMOS串联。

§ 2.4 CMOS复合逻辑门



完整的电路


 


Figure 2.49 AOI circuit for Example 2.1


§ 2.4 CMOS复合逻辑门

 

移动反相小圈的方法



(a) NAND - OR

 

(b) NOR - AND

Figure 2.52 Bubble pushing using DeMorgan rules

理论基础: **Demorgan**定理

§ 2.4 CMOS复合逻辑门



例2.2 实现复合逻辑门 $G = \overline{ab + cd + e}$


 


Figure 2.53 AOI logic diagram for bubble-pushing example

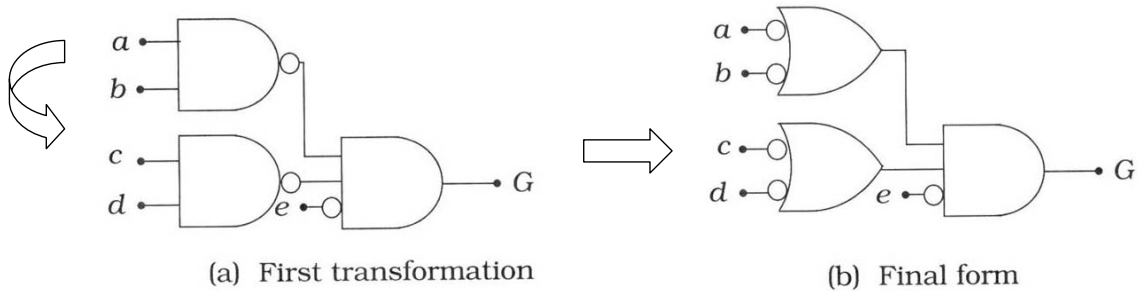

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

39

§ 2.4 CMOS复合逻辑门



完整的电路

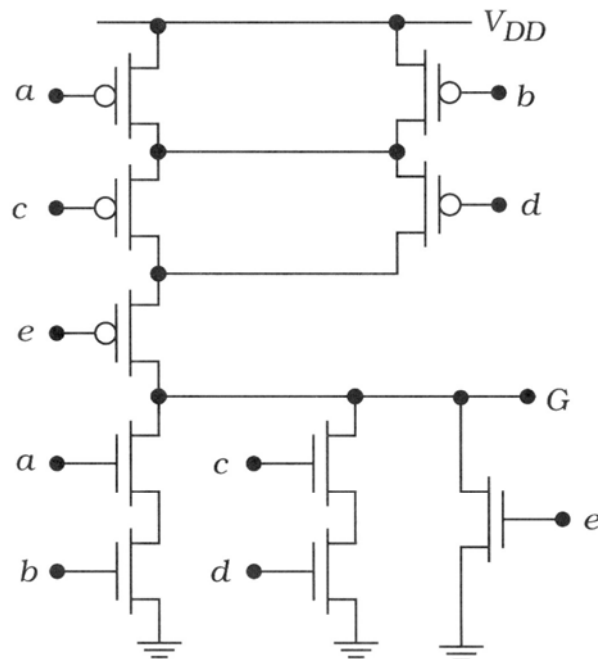


Figure 2.55 Final circuit for the bubble-pushing example

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

40

§ 2.4 CMOS复合逻辑门



CMOS逻辑门的晶体管电路设计步骤:

- 用基本的AOI或OAI结构构成电路图。允许如OAOI和AOAI这样的深层嵌套;
- 在输出和地之间构成NMOS逻辑电路:
串联NMOS提供“与非”操作, 并联NMOS提供“或非”操作;
- 在输出和 V_{DD} 之间构成PMOS逻辑电路:
 - (1) PMOS和NMOS网络结构对偶: NMOS串联——PMOS并联, NMOS并联——PMOS串联
 - (2) 将小圈推回输入端, 可得到PMOS网络的连接拓扑。

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

41

§ 2.4 CMOS复合逻辑门



§ 2.4.2 异或门 (XOR) 和异或非门 (XNOR)

 


Figure 2.56 Exclusive-OR (XOR) symbol and truth table

$$\text{异或门: } a \oplus b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}}$$

$$\text{异或非门: } \overline{a \oplus b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{\bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}}$$

2018-9-5

第2章 MOSFET逻辑设计

42

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

异或门 (XOR) 和异或非门 (XNOR) 的电路

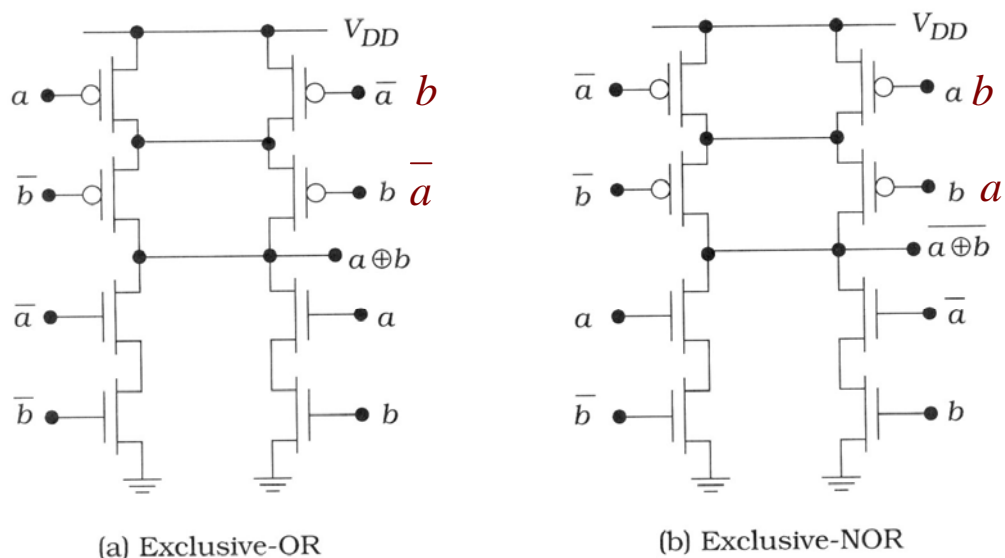


Figure 2.57 AOI XOR and XNOR gates

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

§ 2.4.3 一般化的AOI和OAI逻辑门

命名方法:



 


Figure 2.58 General naming convention

§ 2.4 CMOS复合逻辑门

 

(a) General AOI22 gate

 

(b) XOR

Figure 2.59 Application of an AOI22 gate

例: $AOI22(a,b,c,d) = \overline{ab + cd}$


$$a \oplus b = AOI22(a,b,\bar{a},\bar{b})$$

$$\overline{a \oplus b} = AOI22(a,\bar{b},\bar{a},b)$$


§ 2.5 传输门(TG)电路



CMOS传输门: 一个NMOS和PMOS并联构成

 

(a) Transistor circuit

 

(b) Symbol

Figure 2.60 Transmission gate (TG)

优点: 可传送全范围电压 $[0, V_{DD}]$

缺点: 需要两个MOSFET和一个反相器

§ 2.5 传输门(TG)电路

传输门的逻辑设计

1 多路选择器 (MUX)

$$2:1\text{MUX}: F = P_0 \cdot \bar{s} + P_1 \cdot s$$

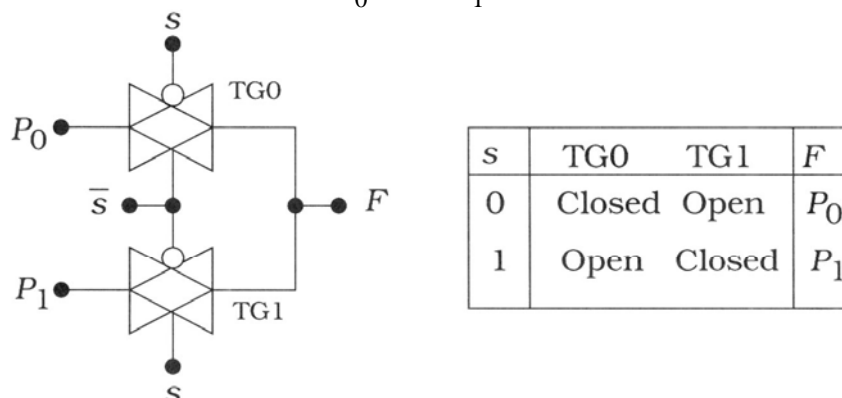


Figure 2.61 A TG-based 2-to-1 multiplexor

怎样扩展为4:1MUX?

§ 2.5 传输门(TG)电路

用2:1MUX设计XOR和XNOR (6+2个MOSFET)

$$2:1\text{MUX}: F = P_0 \cdot \bar{s} + P_1 \cdot s$$

$$a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$$

$$\overline{a \oplus b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

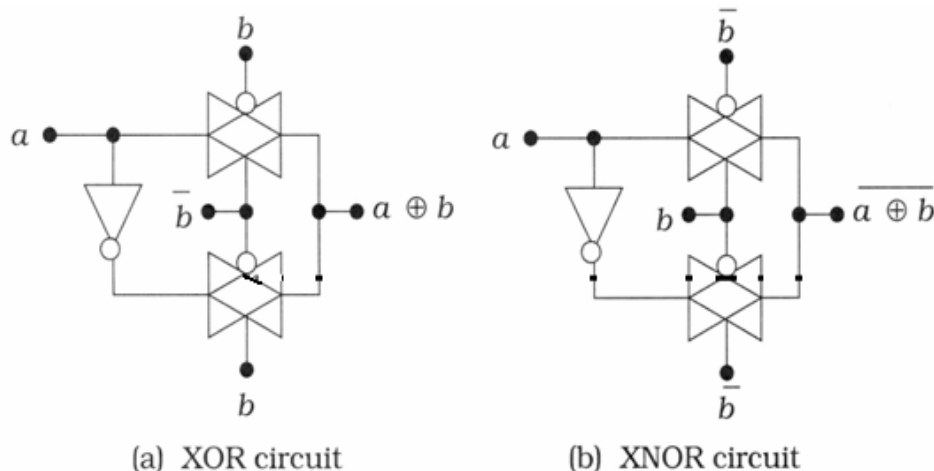


Figure 2.62 TG-based exclusive-OR and exclusive-NOR circuits

§ 2.5 传输门(TG)电路



2 或门 (3+2个MOSFET)

 


Figure 2.63 A TG-based OR gate

如何用5个FET构造AND门?

§ 2.5 传输门(TG)电路



3 另一种XOR和XNOR电路 (4+2个MOSFET)

 


Figure 2.64 An XNOR gate that uses both TGs and FETs



1 时钟控制的传输门

 


Figure 2.66 Behavior of a clocked TG



2 用传输门实现数据同步

 


Figure 2.67 Data synchronization using transmission gates

模块级系统时序图

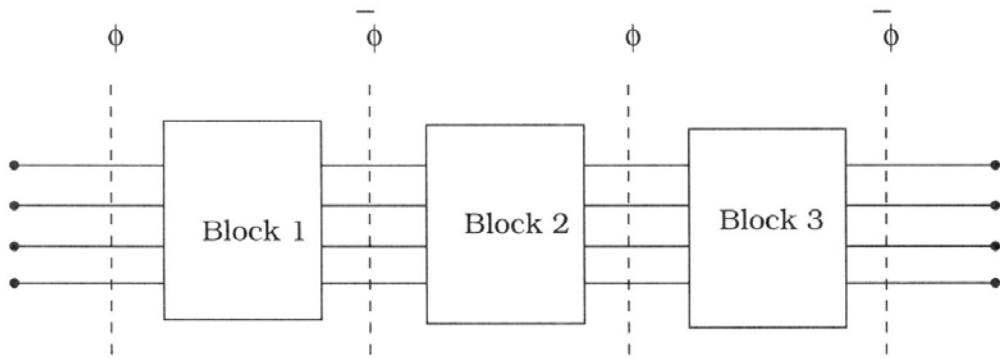



Figure 2.68 Block-level system timing diagram

$$T/2 < t_{\text{hold}}$$


3 锁存器

若长时间保存数据，需用锁存器

SR锁存器

 

(a) Logic diagram

 

(b) CMOS circuit

Figure 2.70 SR latch

钟控SR锁存器

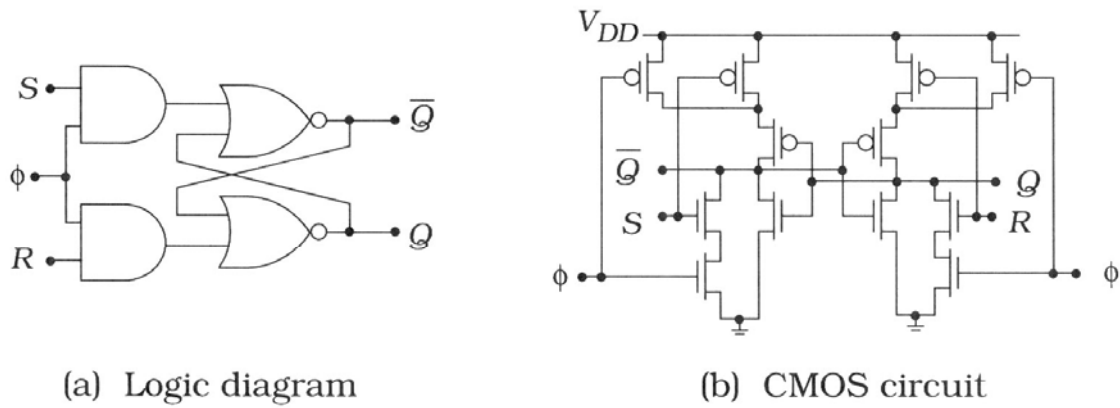


Figure 2.71 Clocked SR latch