



第7章 CMOS逻辑门电子学分析

本章目录

- 7.1 CMOS反相器的直流特性
- 7.2 反相器的开关特性
- 7.3 功耗
- 7.4 DC特性：与非门和或非门
- 7.5 与非门和或非门的暂态响应
- 7.6 复合逻辑门的分析
- 7.7 逻辑门过渡特性设计
- 7.8 传输门和传输管
- 7.9 关于SPICE模拟


2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析


1

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

1 逻辑摆幅 V_L

 

(a) Low input voltage

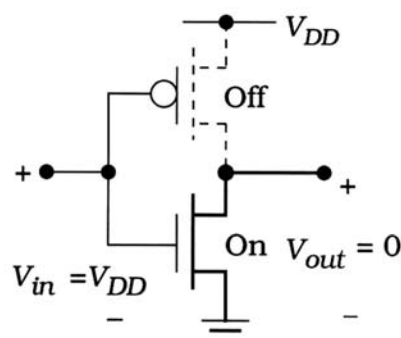

(b) High input voltage

Figure 7.2 V_{OH} and V_{OL} for the inverter circuit

输出高电压: $V_{OH,max} = V_{DD}$ 输出低电压: $V_{OL,min} = 0V$

逻辑摆幅: $V_L = V_{OH,max} - V_{OL,min} = V_{DD}$

逻辑摆幅等于全部电源电压值，称为**全轨输出**。

全轨输出: **full-rail output** 或 **rail to rail output**

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

2

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性



2 电压传输特性曲线 (VTC)

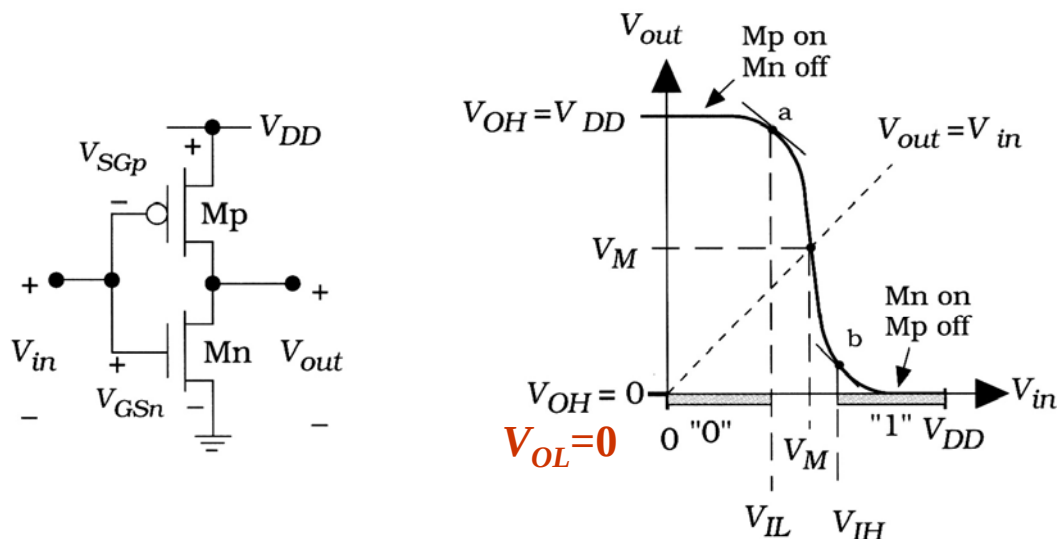


Figure 7.3 Voltage transfer curve for the NOT gate

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

3

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性



2 电压传输特性曲线 (VTC) ——可分为5个区域

 

A区, $0 \leq V_{in} < V_{Tn}$:

NMOS截止, PMOS导通;

B区, $V_{Tn} < V_{in} < V_{out} - |V_{Tp}|$:

NMOS饱和, PMOS非饱和;

C区, $V_{out} - |V_{Tp}| < V_{in} < V_{out} + V_{Tn}$:

NMOS饱和, PMOS饱和;

D区, $V_{out} + V_{Tn} < V_{in} < V_{DD} - |V_{Tp}|$:

NMOS非饱和, PMOS饱和;

E区, $V_{DD} - |V_{Tp}| < V_{in} \leq V_{DD}$:

NMOS导通, PMOS截止。

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

4



§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

2 电压传输特性曲线 (VTC)

 

(1) 输入低电压和输入高电压

$$V_{out} = f(V_{in})$$

$$\text{令 } \frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$$

逻辑0的输入电压范围:

$$0 \leq V_{in} \leq V_{IL}$$

逻辑1的输入电压范围:

$$V_{IH} \leq V_{in} \leq V_{DD}$$



§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

2 电压传输特性曲线 (VTC)

a点坐标:

$$\frac{1}{2} \beta_n (V_{in} - V_{Tn})^2 = \frac{1}{2} \beta_p [2(V_{DD} - V_{in} - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2]$$

$$\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1 \Rightarrow V_{in} \left(1 + \frac{\beta_n}{\beta_p}\right) = 2V_{out} - V_{DD} - |V_{Tp}| + \frac{\beta_n}{\beta_p} V_{Tn}$$


b点坐标:

$$\frac{1}{2} \beta_n [2(V_{in} - V_{Tn})V_{out} - V_{out}^2] = \frac{1}{2} \beta_p (V_{DD} - V_{in} - |V_{Tp}|)^2$$

$$\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1 \Rightarrow V_{in} \left(1 + \frac{\beta_p}{\beta_n}\right) = 2V_{out} + V_{Tn} + \frac{\beta_p}{\beta_n} (V_{DD} - |V_{Tp}|)$$

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

2 电压传输特性曲线 (VTC)

 

(2) 噪声容限

高电平噪声容限:

$$VNM_H = V_{OH,min} - V_{IH,min}$$

低电平噪声容限:

$$VNM_L = V_{IL,max} - V_{OL,max}$$

(3) 中点电压 V_M

定义: VTC曲线与直线 $V_{out} = V_{in}$ 的交点

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

中点电压 V_M 的计算:

$$\because I_{Dn} = I_{Dp}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \beta_n (V_M - V_{Tn})^2 = \frac{1}{2} \beta_p (V_{DD} - V_M - |V_{Tp}|)^2$$

$$\therefore V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} V_{Tn}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$

 


Figure 7.4 Inverter voltages for V_M calculation



§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

对称反相器: $V_M = \frac{1}{2}V_{DD}$

$$\therefore V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} V_{Tn}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

$$\therefore \frac{\beta_n}{\beta_p} = \left(\frac{\frac{1}{2}V_{DD} - |V_{Tp}|}{\frac{1}{2}V_{DD} - V_{Tn}} \right)^2$$

若 $V_{Tn} = |V_{Tp}|$, 则 $\beta_n = \beta_p$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

9



§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

例7.1 一个CMOS工艺具有下列参数: 电源电压 $V_{DD} = 3.0V$

$k'_n = 140\mu A/V^2, V_{Tn} = 0.70V, k'_p = 60\mu A/V^2, V_{Tp} = -0.70V$

①对称设计 $\beta_n = \beta_p$

$$V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} V_{Tn}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}} = \frac{3 - 0.7 + \sqrt{1} \times 0.7}{1 + \sqrt{1}} = 1.5V$$

$$\therefore \frac{\beta_n}{\beta_p} = \frac{k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_n}{k'_p \left(\frac{W}{L} \right)_p} = 1 \quad \therefore \left(\frac{W}{L} \right)_p = \frac{k'_n}{k'_p} \left(\frac{W}{L} \right)_n = \frac{140}{60} \left(\frac{W}{L} \right)_n = 2.33 \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

10

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

例7.1 一个CMOS工艺具有下列参数：电源电压 $V_{DD} = 3.0V$

$$k'_n = 140 \mu A/V^2, V_{Tn} = 0.70V, k'_p = 60 \mu A/V^2, V_{Tp} = -0.70V$$

②宽长比相等设计 $\left(\frac{W}{L}\right)_n = \left(\frac{W}{L}\right)_p$

$$\therefore \frac{\beta_n}{\beta_p} = \frac{k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_n}{k'_p \left(\frac{W}{L}\right)_p} = \frac{k'_n}{k'_p} = 2.33$$

$$\therefore V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} V_{Tn}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}} = \frac{3 - 0.7 + \sqrt{2.33} \times 0.7}{1 + \sqrt{2.33}} = 1.33V$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

11

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

例7.1中两种设计的版图比较

 


Figure 7.5 Comparison of the layouts for Example 7.1

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

12

§ 7.1 CMOS反相器的直流特性

(4) 中点电压 V_M 与器件比的关系

 


Figure 7.6 Dependence of V_M on the device ratio

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

13

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

反相器的开关波形

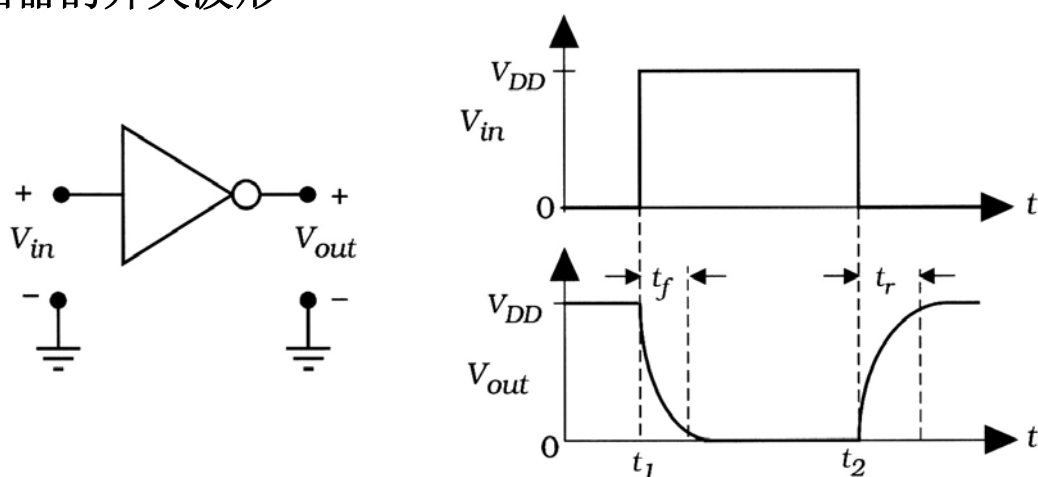


Figure 7.7 General switching waveforms

输出产生延时的原因：寄生电阻和电容。

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

14

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性



反相器的RC模型

 

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

15

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性



输入电容与负载效应

 

(a) Single stage

(b) Loading due to fan-out

Figure 7.9 Input capacitance and load effects

扇出 (FO)：与驱动门输出端相连的负载门的数目。

$$C_{in} = C_{Gp} + C_{Gn} \quad C_L = FO \times C_{in} = 3C_{in}$$

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

16

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性



完整的反相器开关模型

 

$$C_{out} = C_{FET} + C_L = C_{Dn} + C_{Dp} + C_L$$

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

17


§ 7.2 CMOS反相器的开关特性



7.2.1 下降时间 t_f 计算

 

(a) Discharge circuit

 

(b) Output waveform

Figure 7.12 Discharge circuit for the fall time calculation

$$i = -C_{out} \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_{out}}{R_n} \quad V_{out}(0) = V_{DD}$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

18

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

$$i = -C_{out} \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_{out}}{R_n} \quad V_{out}(0) = V_{DD}$$


$$\therefore V_{out}(t) = V_{DD} e^{-t/\tau_n}, \tau_n = R_n C_{out}$$

下降时间 t_f 定义:

从 $0.9V_{DD}$ 到 $0.1V_{DD}$ 的时间间隔。

$$\ln \frac{V_{out}}{V_{DD}} = -\frac{t}{\tau_n} \quad \therefore t = \tau_n \ln \frac{V_{DD}}{V_{out}}$$
 
$$\therefore t_f = t_y - t_x = \tau_n \ln 10 - \tau_n \ln \frac{10}{9} = \ln 9 \tau_n \approx 2.2 \tau_n = t_{HL}$$




2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析


19

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

7.2.2 上升时间 t_r 计算

 

(a) Charge circuit

 

(b) Output waveform

Figure 7.13 Rise time calculation

$$i = C_{out} \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_{DD} - V_{out}}{R_p} \quad V_{out}(0) = 0$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

20



§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

$$i = C_{out} \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_{DD} - V_{out}}{R_p} \quad V_{out}(0) = 0$$

$$\therefore V_{out}(t) = V_{DD}(1 - e^{-t/\tau_p}), \tau_p = R_p C_{out}$$

上升时间 t_r 定义:


从 $0.1V_{DD}$ 到 $0.9V_{DD}$ 的时间间隔。

$$t = \tau_p \ln \frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{out}}$$

$$\therefore t_r = t_v - t_u = \ln 9 \tau_p \approx 2.2 \tau_p = t_{LH}$$

最大信号频率:
$$f_{\max} = \frac{1}{t_{HL} + t_{LH}} = \frac{1}{t_r + t_f}$$

$f_{\max}$ 是加在门上使输出仍可稳定至确定状态的最大频率。

 

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

21



§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

例7.3有一个反相器电路, FET的宽长比 $(W/L)_n = 6, (W/L)_p = 8$ 。

其工艺参数为: $k'_n = 150 \mu\text{A}/\text{V}^2, V_{Tn} = 0.70\text{V},$

$k'_p = 62 \mu\text{A}/\text{V}^2, V_{Tp} = -0.85\text{V}, V_{DD} = 3.3\text{V}$

总输出电容估计为 $C_{out} = 150\text{fF},$

求上升时间, pFET的电阻为

$$R_p = \frac{1}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)} = \frac{1}{62 \times 10^{-6} \times 8 \times (3.3 - 0.85)} = 822.9 \Omega$$

充电时间常数 $\tau_p = 822.9 \times 150 \times 10^{-15} = 123.44\text{ps}$

上升时间为 $t_r = 2.2 \tau_p = 271.56\text{ps}$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

22

求下降时间，nFET的电阻为

$$R_n = \frac{1}{\beta_n(V_{DD} - V_{Tn})} = \frac{1}{150 \times 10^{-6} \times 6 \times (3.3 - 0.70)} = 427.35 \Omega$$

放电时间常数 $\tau_n = 427.35 \times 150 \times 10^{-15} = 64.1 \text{ps}$

下降时间为 $t_f = 2.2\tau_n = 141.0 \text{ps}$

最大信号频率为

$$f_{\max} = \frac{1}{t_r + t_f} = \frac{1}{(271.56 + 141.0) \times 10^{-12}} = 2.42 \text{GHz}$$

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性



7.2.3 传播延时 t_p

定义：信号通过逻辑门的延时。


t_{pf} ：输出从 V_{DD} 到 $0.5V_{DD}$ 的下降时间。

t_{pr} ：输出从 0 到 $0.5V_{DD}$ 的上升时间。

$$\because t = \tau_n \ln \frac{V_{DD}}{V_{out}} \quad \therefore t_{pf} = (\ln 2)\tau_n$$

$$\because t = \tau_p \ln \frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{out}} \quad \therefore t_{pr} = (\ln 2)\tau_p$$

 传播延时 t_p : $t_p = \frac{t_{pf} + t_{pr}}{2} = \frac{\ln 2}{2}(\tau_n + \tau_p) \approx 0.35(\tau_n + \tau_p)$



§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

7.2.4 一般分析

t_r 和 t_f 的一般公式

总输出电容: $C_{out} = C_{FET} + C_L$

上升时间: $t_r = 2.2R_p C_{out} = 2.2R_p (C_{FET} + C_L) = t_{r0} + \alpha_p C_L$

其中: $t_{r0} = 2.2R_p C_{FET}$ $\alpha_p = 2.2R_p = \frac{2.2}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)}$

下降时间: $t_f = 2.2R_n C_{out} = 2.2R_n (C_{FET} + C_L) = t_{f0} + \alpha_n C_L$

其中: $t_{f0} = 2.2R_n C_{FET}$ $\alpha_n = 2.2R_n = \frac{2.2}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})}$

§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

上升时间:

$$t_r = t_{r0} + \alpha_p C_L$$

$$t_{r0} = 2.2R_p C_{FET}$$


$$\alpha_p = \frac{2.2}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)}$$

下降时间:

$$t_f = t_{f0} + \alpha_n C_L$$

$$t_{f0} = 2.2R_n C_{FET}$$
 
$$\alpha_n = \frac{2.2}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})}$$



快的电路比慢的电路消耗更多的面积



§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

例7.4 利用例7.3的结构求FET内部电容为 $C_{FET} = 80\text{fF}$ 情况下的一般延时公式。

上升时间由pFET控制，电阻 $R_p = 822.9\Omega$

斜率 $\alpha_p = 2.2R_p = 1810.4\Omega$

而 $t_{r0} = 2.2R_p C_{FET} = 2.2 \times 822.9 \times 80 \times 10^{-15} = 144.8\text{ps}$

上升时间为 $t_r = t_{r0} + \alpha_p C_L = 144.8 + 1.810C_L (\text{ps})$

下降时间由nFET控制，电阻 $R_n = 427.35\Omega$

斜率 $\alpha_n = 2.2R_n = 940.2\Omega$

而 $t_{f0} = 2.2R_n C_{FET} = 2.2 \times 427.35 \times 80 \times 10^{-15} = 75.2\text{ps}$

下降时间为 $t_f = t_{f0} + \alpha_n C_L = 75.2 + 0.940C_L (\text{ps})$



§ 7.2 CMOS反相器的开关特性

假设负载 $C_L = 150\text{fF}$

上升时间: $t_r = 144.8 + 1.810C_L = 416.4\text{ps}$

下降时间: $t_f = 75.2 + 0.940C_L = 216.2\text{ps}$

最大信号频率为

$$f_{\max} = \frac{1}{t_r + t_f} = \frac{1}{(416.4 + 216.2) \times 10^{-12}} = 1.58\text{GHz}$$

7.2.5 反相器电路小结

一个独立的CMOS反相器的电气特性由两组参数确定:

- 1 工艺变量: 例如 V_T 和 k' 值, 以及寄生电容参数
- 2 MOS管的宽长比 $(W/L)_n$ 和 $(W/L)_p$

§ 7.3 功耗



$$P = V_{DD} I_{DD}$$

$$P = P_{DC} + P_{dyn}$$

P_{DC} : 静态功耗

P_{dyn} : 动态功耗

 


Figure 7.16 Origin of power dissipation calculation

●静态功耗: $P_{DC} = V_{DD} I_{DDQ}$ I_{DDQ} : 静态漏电流

$$I_{DDQ} = I_S + I_{sub}$$

I_S : pn结反向饱和电流; I_{sub} : 亚阈值电流

●动态功耗: $P_{dyn} = P_{sw} + P_{dp}$

P_{sw} : 开关功耗; P_{dp} : 短路功耗

2018-9-5


第7章 CMOS逻辑门电子学分析

29


§ 7.3 功耗



 
(1)开关功耗 P_{sw} $P_{sw} = C_{out} V_{DD}^2 f$



(a) Input voltage

 

(b) Charge

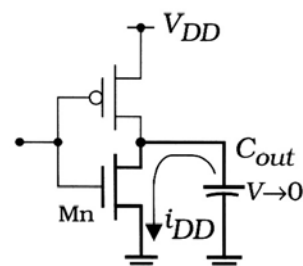

(c) Discharge

Figure 7.18 Circuit for finding the transient power dissipation

(2)短路功耗 P_{dp} $P_{dp} = \frac{\beta_n}{12} (V_{DD} - 2V_{Tn})^3 \times \frac{t_r}{0.8} \times f$

总功耗: $P = V_{DD} I_{DDQ} + C_{out} V_{DD}^2 f + \frac{\beta_n}{12} (V_{DD} - 2V_{Tn})^3 \times \frac{t_r}{0.8} \times f$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

30

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门

7.4.1 与非门（NAND）分析

与非门的直流特性

设同极性FET具有同样 W/L

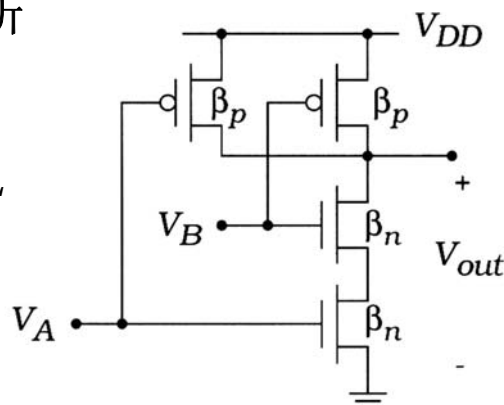


Figure 7.19 NAND2 logic circuit

互补CMOS逻辑门的优点：


- (1) $V_{OH,max} = V_{DD}$, $V_{OL,min} = 0$; 逻辑摆幅: $V_L = V_{DD}$ 。
- (2) 电路的静态功耗极小。

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门

二输入与非门的电压传输特性曲线

	V_A	V_B	V_{out}
(i)	0	0	V_{DD}
(ii)	0	V_{DD}	V_{DD}
(iii)	V_{DD}	0	V_{DD}
	V_{DD}	V_{DD}	0

(a) Transition table

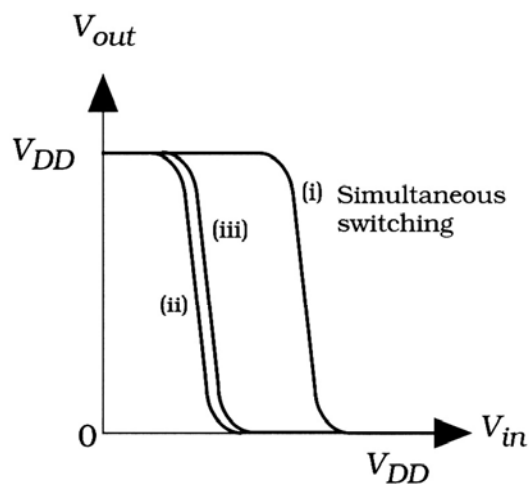

(b) VTC family

Figure 7.20 NAND2 VTC analysis

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门



用于 V_M 计算的NAND2版图

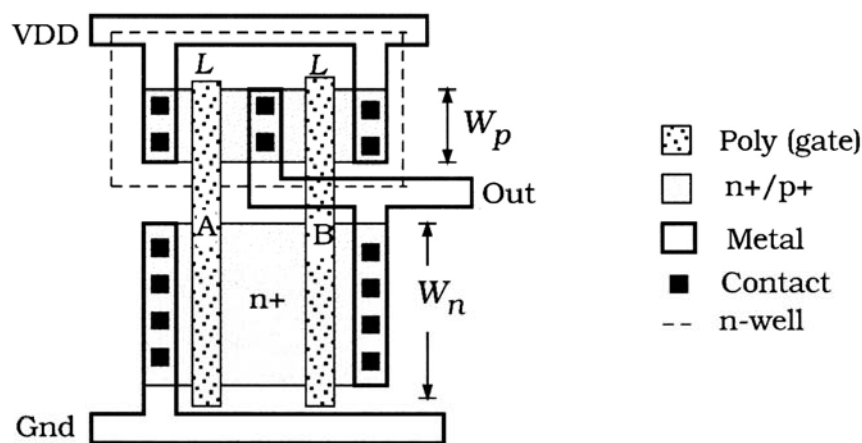


Figure 7.21 Layout of NAND2 for V_M calculation

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析



33

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门





同时切换下的中点电压

串联nFET的简化

  

并联pFET的简化

  


2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

34

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门

NAND2门求中点电压的简化电路

 

$$\frac{(\beta_n/2)}{2}(V_M - V_{Tn})^2 = \frac{(2\beta_p)}{2}(V_{DD} - V_M - |V_{Tp}|)^2$$

$$V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}V_{Tn}}{1 + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$

$$\text{N输入与非门的中点电压: } V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + \frac{1}{N}\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}V_{Tn}}{1 + \frac{1}{N}\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

35

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门

7.4.2 或非门（NOR）分析

或非门的直流特性

 


Figure 7.25 NOR2 circuit

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

36

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门



二输入或非门的电压传输特性曲线


 


Figure 7.26 NOR2 VTC construction

§ 7.4 DC特性：与非门和或非门

 

NOR2门求中点电压的简化电路



$$\frac{(2\beta_n)}{2}(V_M - V_{Tn})^2 = \frac{(\beta_p/2)}{2}(V_{DD} - V_M - |V_{Tp}|)^2$$

$$V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + 2\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}V_{Tn}}{1 + 2\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$

N输入或非门的中点电压：

$$V_M = \frac{V_{DD} - |V_{Tp}| + N\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}V_{Tn}}{1 + N\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$

§ 7.5 与非门和或非门的暂态响应

7.5.1 NAND2门开关时间

 


Figure 7.28 NAND2 circuit for transient calculations

$$R_n = \frac{1}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})} \quad R_p = \frac{1}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)}$$

$$C_{out} = C_{FET} + C_L \quad C_{FET} = C_{Dn} + 2C_{Dp}$$


2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

39

§ 7.5 与非门和或非门的暂态响应

上升时间 t_r

 

(a) Charging circuit

$$V_{out}(t) = V_{DD} (1 - e^{-t/\tau_p})$$

$$\tau_p = R_p C_{out}$$

$$t_r = 2.2\tau_p = 2.2R_p (C_{FET} + C_L)$$

$$= 2.2R_p C_{FET} + 2.2R_p C_L$$

$$= t_0 + \alpha_0 C_L$$

t_0 : 零负载延时;

α_0 : t_r 作为负载电容 C_L 函数的斜率。

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

40

下降时间 t_f

$$V_{out}(t) = V_{DD} e^{-t/\tau_n}$$

$$\tau_n = 2R_n C_{out} + R_n C_x$$

CMOS电路中，串联MOS管会导致较长延时。

$$t_f = 2.2\tau_n$$


$$= 2.2[2R_n(C_{FET} + C_L) + R_n C_x]$$

$$= 2.2[R_n(2C_{FET} + C_x) + 2R_n C_L]$$

$$= t_1 + \alpha_1 C_L$$

其中： $t_1 = 2.2R_n(2C_{FET} + C_x)$

$$\alpha_1 = 4.4R_n$$

 

(b) Discharging circuit

7.5.2 NOR2门开关时间

 


Figure 7.30 NOR2 circuit for switching time calculations

$$R_n = \frac{1}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})}$$

$$R_p = \frac{1}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)}$$


$$C_{out} = C_{FET} + C_L$$

$$C_{FET} = 2C_{Dn} + C_{Dp}$$

§ 7.5 与非门和或非门的暂态响应



下降时间 t_f

 

(a) Discharging circuit

$$V_{out}(t) = V_{DD} e^{-t/\tau_n}$$

$$\tau_n = R_n C_{out}$$

$$t_f = 2.2\tau_n = 2.2R_n(C_{FET} + C_L)$$

$$= 2.2R_n C_{FET} + 2.2R_n C_L$$

$$= t_1 + \alpha_1 C_L$$


t_1 : 零负载延时;

α_1 : t_f 作为负载电容 C_L 函数的斜率。

§ 7.5 与非门和或非门的暂态响应



上升时间 t_r

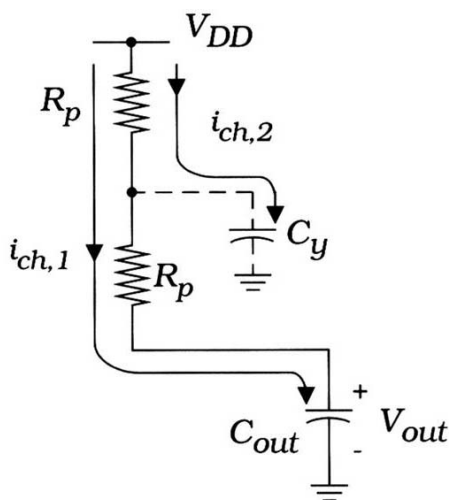

(b) Charging circuit

$$V_{out}(t) = V_{DD} (1 - e^{-t/\tau_p})$$

$$\tau_p = 2R_p C_{out} + R_p C_y$$

$$t_r = 2.2\tau_p$$

$$= 2.2[2R_p(C_{FET} + C_L) + R_p C_y]$$

$$= 2.2[R_p(2C_{FET} + C_y) + 2R_p C_L]$$

$$= t_0 + \alpha_0 C_L$$

其中: $t_0 = 2.2R_p(2C_{FET} + C_y)$

$$\alpha_0 = 4.4R_p$$

§ 7.5 与非门和或非门的暂态响应

7.5.3 小结

上升时间 t_r : $t_r = t_0 + \alpha_0 C_L$

下降时间 t_f : $t_f = t_1 + \alpha_1 C_L$

$t_0, \alpha_0, t_1, \alpha_1$ 取决于晶体管的寄生电阻和寄生电容;

开关延时随扇入的增加而增加;

开关延时随外加负载的增加而增加;

逻辑门的电气特性由几组参数确定:

① 工艺变量

② MOS管的宽长比 $(W/L)_n$ 和 $(W/L)_p$

③ 版图几何图的细节影响逻辑门的暂态响应

§ 7.6 复合逻辑门的分析

1 开关时间

上升时间 t_r :

$$t_r = t_0 + \alpha_0 C_L$$

$$t_0 = 2.2R_p(C_p + 2C_{FET})$$

$$\alpha_0 = 4.4R_p$$

下降时间 t_f :

$$t_f = t_1 + \alpha_1 C_L$$

$$t_1 = 2.2R_n(C_n + 2C_{FET})$$

$$\alpha_1 = 4.4R_n$$

 


Figure 7.32 Complex logic gate circuit



2 功耗

反相器功耗: $P = P_{DC} + P_{dp} + P_{sw}$ $P_{sw} = C_{out} V_{DD}^2 f$

一般的静态CMOS逻辑门:

开关功耗: $P_{sw} = a C_{out} V_{DD}^2 f$

翻转系数 a : 在一个周期内发生一次输出 $0 \rightarrow 1$ 转换的概率。

N 个门组成的电路: $P_{sw} = \sum_{i=1}^N a_i C_i V_i V_{DD} f$

a_i : 第 i 个门的翻转系数;

C_i : 充电到最大值 V_i 的节点电容。



由真值表确定翻转系数

A	B	$\overline{A + B}$	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	0

Figure 7.33 Truth tables for determining activity coefficients

$a = p_0 p_1$ p_0 : 输出初始为0的概率

p_1 : 输出转变为1的概率


$$a_{\text{NOR}2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

$$a_{\text{NAND}2} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$a_{\text{NOR}3} = \frac{7}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{7}{64} = a_{\text{NAND}3}$$

$$a_{\text{XNOR}2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = a_{\text{XOR}2}$$

1 参照门的设计

 

(a) Inverter

(1) 对称设计 $t_r = t_f$

$$t_r = 2.2R_p C_{out} \quad t_f = 2.2R_n C_{out}$$

$$R_p = \frac{1}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)} \quad R_n = \frac{1}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})}$$


$$\beta_p = \beta_n \quad \beta_p = k'_p \left(\frac{W}{L} \right)_p \quad \beta_n = k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L} \right)_p = \frac{k'_n}{k'_p} \left(\frac{W}{L} \right)_n = r \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

(2) 使用面积相同的NMOS和PMOS设计参照门

$$\left(\frac{W}{L} \right)_p = \left(\frac{W}{L} \right)_n \Rightarrow R_p = rR_n \Rightarrow t_r = rt_f$$

2 NAND2门的设计

 

(b) NAND2

并联PMOS: $\beta_P = \beta_p$

串联NMOS: $2R_N = R_n$


$$\frac{2}{\beta_N (V_{DD} - V_{Tn})} = \frac{1}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})}$$

$$\therefore \beta_N = 2\beta_n, \left(\frac{W}{L} \right)_N = 2 \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

N输入与非门: $\beta_P = \beta_p \quad \beta_N = N\beta_n$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_P = \left(\frac{W}{L} \right)_p \quad \left(\frac{W}{L} \right)_N = N \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

3 NOR2门的设计

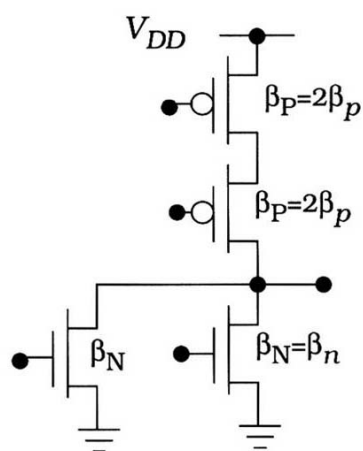

(c) NOR2

并联NMOS: $\beta_N = \beta_n$

串联PMOS: $\beta_P = 2\beta_p$


N 输入或非门:

$$\beta_N = \beta_n \quad \beta_P = N\beta_p$$


$$\left(\frac{W}{L}\right)_N = \left(\frac{W}{L}\right)_n \quad \left(\frac{W}{L}\right)_P = N\left(\frac{W}{L}\right)_p$$

§ 7.7 逻辑门过渡特性设计

4 NAND3门和NOR3门的设计

 

(a) NAND3

 

(b) NOR3

Figure 7.35 Sizing for 3-input gates

§ 7.7 逻辑门过渡特性设计

5 复合逻辑门的设计

 


Figure 7.36 Sizing of a complex logic gate

§ 7.8 传输门和传输管

1 传输门

 


Figure 7.37 Transmission gate modeling

RC模型： 假设输入电压比输出电压高

$$C_{in} = C_{D,n} + C_{S,p} = C_{GDn} + C_{DBn} + C_{GSp} + C_{SBp}$$

$$C_{out} = C_{S,n} + C_{D,p} + C_L = C_{GSn} + C_{SBn} + C_{GDp} + C_{DBp} + C_L$$

$$R_{TG} = \max(R_n, R_p) \quad ? \quad R_{TG} = R_n // R_p$$

§ 7.8 传输门和传输管



传输门电阻

$$R_n = \frac{V_{DSn}}{I_{Dn}}, R_p = \frac{V_{SDp}}{I_{Dp}}, R_{TG} = R_n // R_p$$

$$V_{in} = V_{DD}, V_{out}(0) = 0$$

NMOS:


$$V_{GSn} = V_{DD} - V_{out}, V_{DSn} = V_{DD} - V_{out}$$

(1) $V_{out} < V_{DD} - V_{Tn}$ 饱和状态

$$I_{Dn} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GSn} - V_{Tn})^2$$

$$R_n = \frac{V_{DSn}}{I_{Dn}} = \frac{2V_{DSn}}{\beta_n (V_{GSn} - V_{Tn})^2} = \frac{2(V_{DD} - V_{out})}{\beta_n (V_{DD} - V_{out} - V_{Tn})^2}$$

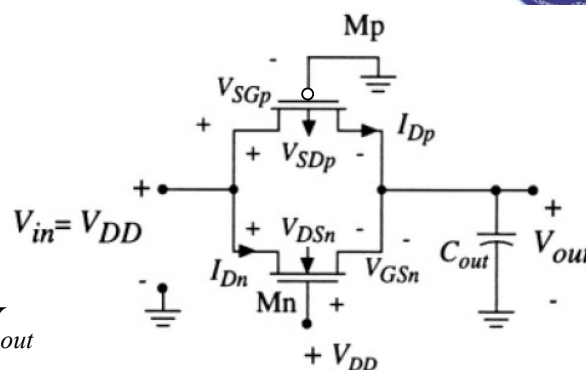(2) $V_{out} \geq V_{DD} - V_{Tn}$ 截止状态 $R_n \rightarrow \infty$



2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

55

§ 7.8 传输门和传输管



传输门电阻

$$R_n = \frac{V_{DSn}}{I_{Dn}}, R_p = \frac{V_{SDp}}{I_{Dp}}, R_{TG} = R_n // R_p$$

$$V_{in} = V_{DD}, V_{out}(0) = 0$$


PMOS:

$$V_{SGp} = V_{DD}, V_{SDp} = V_{DD} - V_{out}$$

(1) $V_{out} < |V_{Tp}|$ 饱和状态

$$I_{Dp} = \frac{\beta_p}{2} (V_{SGp} - |V_{Tp}|)^2$$

$$R_p = \frac{V_{SDp}}{I_{Dp}} = \frac{2V_{SDp}}{\beta_p (V_{SGp} - |V_{Tp}|)^2} = \frac{2(V_{DD} - V_{out})}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)^2}$$

 

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析


56

§ 7.8 传输门和传输管

传输门电阻

$$R_n = \frac{V_{DSn}}{I_{Dn}}, R_p = \frac{V_{SDp}}{I_{Dp}}, R_{TG} = R_n // R_p$$

$$V_{in} = V_{DD}, V_{out}(0) = 0$$

 

PMOS:

$$V_{SGp} = V_{DD}, V_{SDp} = V_{DD} - V_{out}$$

$$(2) V_{out} \geq |V_{Tp}| \quad \text{非饱和状态}$$

$$I_{Dp} = \frac{\beta_p}{2} [2(V_{SGp} - |V_{Tp}|)V_{SDp} - V_{SDp}^2]$$

$$R_p = \frac{V_{SDp}}{I_{Dp}} = \frac{2V_{SDp}}{\beta_p [2(V_{SGp} - |V_{Tp}|)V_{SDp} - V_{SDp}^2]} = \frac{2}{\beta_p [2(V_{DD} - |V_{Tp}|) - V_{DD} + V_{out}]}$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析


57

§ 7.8 传输门和传输管

$V_{out} < |V_{Tp}|$ **NMOS, PMOS均饱和**

$|V_{Tp}| \leq V_{out} < V_{DD} - V_{Tn}$ **NMOS饱和, PMOS非饱和**

 $V_{out} \geq V_{DD} - V_{Tn}$ **NMOS截止, PMOS非饱和**



2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

58



§ 7.8 传输门和传输管

近似分析：选择 $V_{out}=0$ ，NMOS、PMOS均饱和

$$R_n = \frac{V_{DSn}}{I_{Dn}} = \frac{2(V_{DD} - V_{out})}{\beta_n (V_{DD} - V_{out} - V_{Tn})^2} = \frac{2V_{DD}}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})^2}$$

$$R_p = \frac{V_{SDp}}{I_{Dp}} = \frac{2(V_{DD} - V_{out})}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)^2} = \frac{2V_{DD}}{\beta_p (V_{DD} - |V_{Tp}|)^2}$$

$$R_{TG} = R_n // R_p$$

若 $V_{Tn}=|V_{Tp}|=V_T$

$$R_{TG} = R_n // R_p = \frac{2V_{DD}}{(\beta_n + \beta_p)(V_{DD} - V_T)^2}$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析


59



§ 7.8 传输门和传输管

2 传输管

(1) 传送逻辑1

 

$$V_G = V_{DD}, V_{in} = V_{DD}, V_{out}(0) = 0$$

$$V_{GSn} = V_{DD} - V_{out}, V_{DSn} = V_{DD} - V_{out} = V_{GSn}$$

$$I_{Dn} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GSn} - V_{Tn})^2 = \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_{out} - V_{Tn})^2 = C_{out} \frac{dV_{out}}{dt}$$

$$\therefore V_{out}(t) = (V_{DD} - V_{Tn}) \frac{t/2\tau_n}{1 + t/2\tau_n}$$


$$\tau_n = R_n C_{out} = \frac{C_{out}}{\beta_n (V_{DD} - V_{Tn})}$$

2018-9-5

第7章 CMOS逻辑门电子学分析

60

(1) 传送逻辑1

 

$$V_{out}(t) = (V_{DD} - V_{Tn}) \frac{t/2\tau_n}{1 + t/2\tau_n}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} V_{out}(t) = V_{DD} - V_{Tn} = V_{\max}$$

$$\therefore V_{out}(t) = V_{\max} \frac{t/2\tau_n}{1 + t/2\tau_n}$$

上升时间 t_r :

输出电压从 $0V \rightarrow 0.9V_{\max}$ 的时间

$$0.9V_{\max} = V_{\max} \frac{t_r/2\tau_n}{1 + t_r/2\tau_n}$$

$$\therefore t_r = 18\tau_n$$

(1) 传送逻辑1

考虑体效应


$$V_{Tn} = V_{T0n} + \gamma(\sqrt{2|\phi_F| + V_{out}} - \sqrt{2|\phi_F|})$$

$$V_{\max} = V_{DD} - V_{Tn} = V_{DD} - V_{T0n} - \gamma(\sqrt{2|\phi_F| + V_{\max}} - \sqrt{2|\phi_F|})$$

若 $V_{DD} = 3.3V, V_{T0n} = 0.7V, 2|\phi_F| = 0.58V, \gamma = 0.08V^{\frac{1}{2}}$

$$V_{\max} = 3.3 - 0.7 - 0.08(\sqrt{0.58 + V_{\max}} - \sqrt{0.58})$$

$$V_{\max} \approx 2.52V$$

 




 (2) 传送逻辑0

$$V_G = V_{DD}, V_{in} = 0, V_{out}(0) = V_{max}$$

$$V_{GSn} = V_{DD}, V_{DSn} = V_{out} \leq V_{DD} - V_{Tn} = V_{GSn} - V_{Tn}$$



$$I_{Dn} = \frac{\beta_n}{2} [2(V_{GSn} - V_{Tn})V_{DSn} - V_{DSn}^2]$$

$$= \frac{\beta_n}{2} [2(V_{DD} - V_{Tn})V_{out} - V_{out}^2] = -C_{out} \frac{dV_{out}}{dt}$$

$$\therefore V_{out}(t) = V_{max} \frac{2e^{-t/\tau_n}}{1 + e^{-t/\tau_n}}$$

$$\tau_n = R_n C_{out}$$




(2) 传送逻辑0

$$V_{out}(t) = V_{max} \frac{2e^{-t/\tau_n}}{1 + e^{-t/\tau_n}}$$

下降时间 t_f :

 输出电压从 $V_{max} \rightarrow 0.1V_{max}$ 的时间




$$0.1V_{max} = V_{max} \frac{2e^{-t_f/\tau_n}}{1 + e^{-t_f/\tau_n}}$$

$$t_f \approx 2.94\tau_n$$

$$\therefore t_r \approx 6t_f$$

NMOS传输管的电压波形

 **Figure 7.39** Voltage waveforms for a nFET pass transistor

PMOS管

(1) 传送逻辑0

$$V_{out}(t) = |V_{Tp}| + \frac{V_{DD} - |V_{Tp}|}{1 + t/2\tau_p} \quad \tau_p = R_p C_{out}$$

下降时间 t_f : 输出电压从 $V_{DD} \rightarrow |V_{Tp}| + 0.1(V_{DD} - |V_{Tp}|)$ 的时间

$$t_f = 18\tau_p$$

(2) 传送逻辑1

$$V_{out}(t) = V_{DD} - (V_{DD} - |V_{Tp}|) \frac{2e^{-t/\tau_p}}{1 + e^{-t/\tau_p}} \quad \tau_p = R_p C_{out}$$

上升时间 t_r : 输出电压从 $|V_{Tp}| \rightarrow |V_{Tp}| + 0.9(V_{DD} - |V_{Tp}|)$ 的时间

$$t_r = \ln 19 \tau_p \approx 2.94 \tau_p$$