

# The Processor Implementation: Datapath & Control

“Computer Organization & Design”


第四章

# 内容提要


- 多周期设计优势：CISC采用
  - 时钟周期对性能的影响
  - 复用功能部件，减少硬件开销
- 多周期实现
  - 数据通路，控制器（状态机，微程序）
- COD5, RV Edition\_2ed, \$4.5
- 唐本
 
# 指令周期: single-cycle vs. multicycle

*Single-cycle Implementation:* 定长指令周期, 定长CC



 
*Multicycle Implementation:* 不定长指令周期, 定长CC



- **Multicycle Implementation:**  
less waste = higher performance
 
# 多周期实现(COD5-RV32ed\$4.5)

- 将指令执行过程划分成多个阶段
  - 指令周期= $n$ 个机器周期
- 每个阶段（机器周期）**一个时钟周期**
  - 指令周期= $n$ 个机器周期= $n$ 个时钟周期
  - 在一个周期内的各个部件**并行**工作
    - 只有控制信号**有效**的部件作**有用功**!
- 时钟周期定长：假设**一个时钟周期**内可以完成
  - 一次寄存器读写（2 reads **or** one write），or
  - 一次ALU操作，or
  - 一次MEM访问（IF, lw, sw）



# 指令执行的阶段划分

- 共5个阶段

- 取指：取指，PC+1

- 译码：译码，读opr
  - 计算beq目标地址

- 执行：R-type计算、访存地址计算，分支比较

- 分支更新（或不更新）PC（完成）

- 访存：lw读，sw写（完成），R-type写回（完成）



- 写回：lw写回（完成）

- 指令周期不定长，分别为3、4、5个CC

- 当前时钟周期标识：主控制器据此发出所需控制信号



- 周期标志触发器：clk gating

- 状态机：状态ID

  

唐图8.9

# 多周期DP: IF-ID-EX-MM-WB暂存

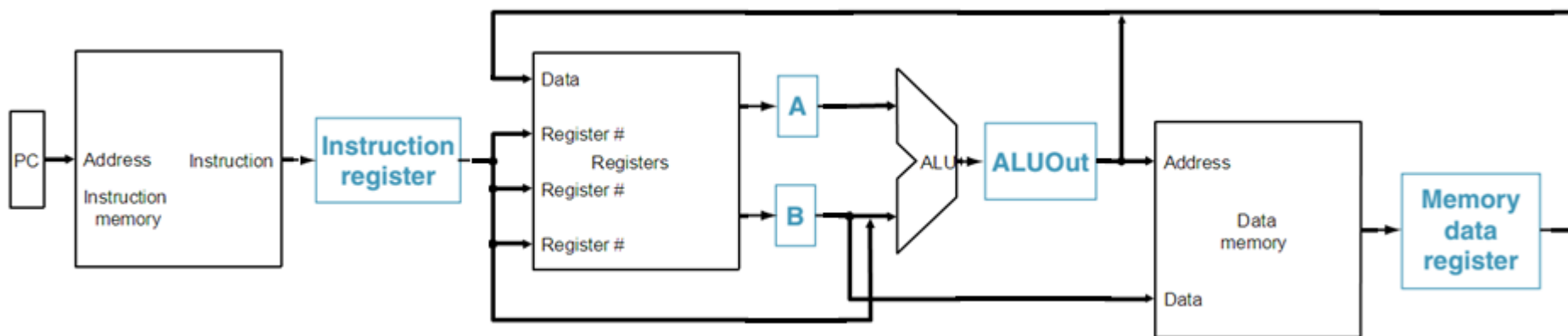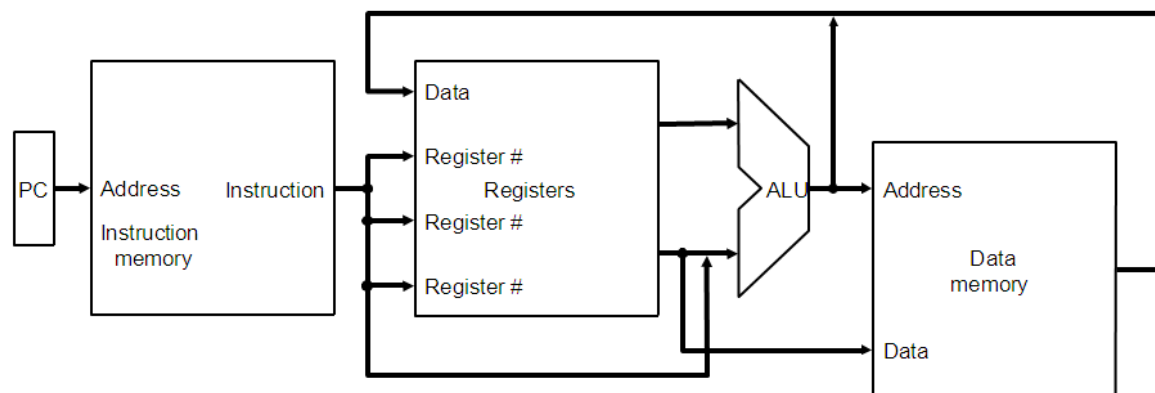

IR: 指令暂存; ALUOut: ALU结果暂存

MDR: 访存结果暂存。单周期内无法完成“访存+RF写”

复用: 功能部件可以在不同周期重复使用

# memory复用: IF/MM, $IR=MDR$ ?


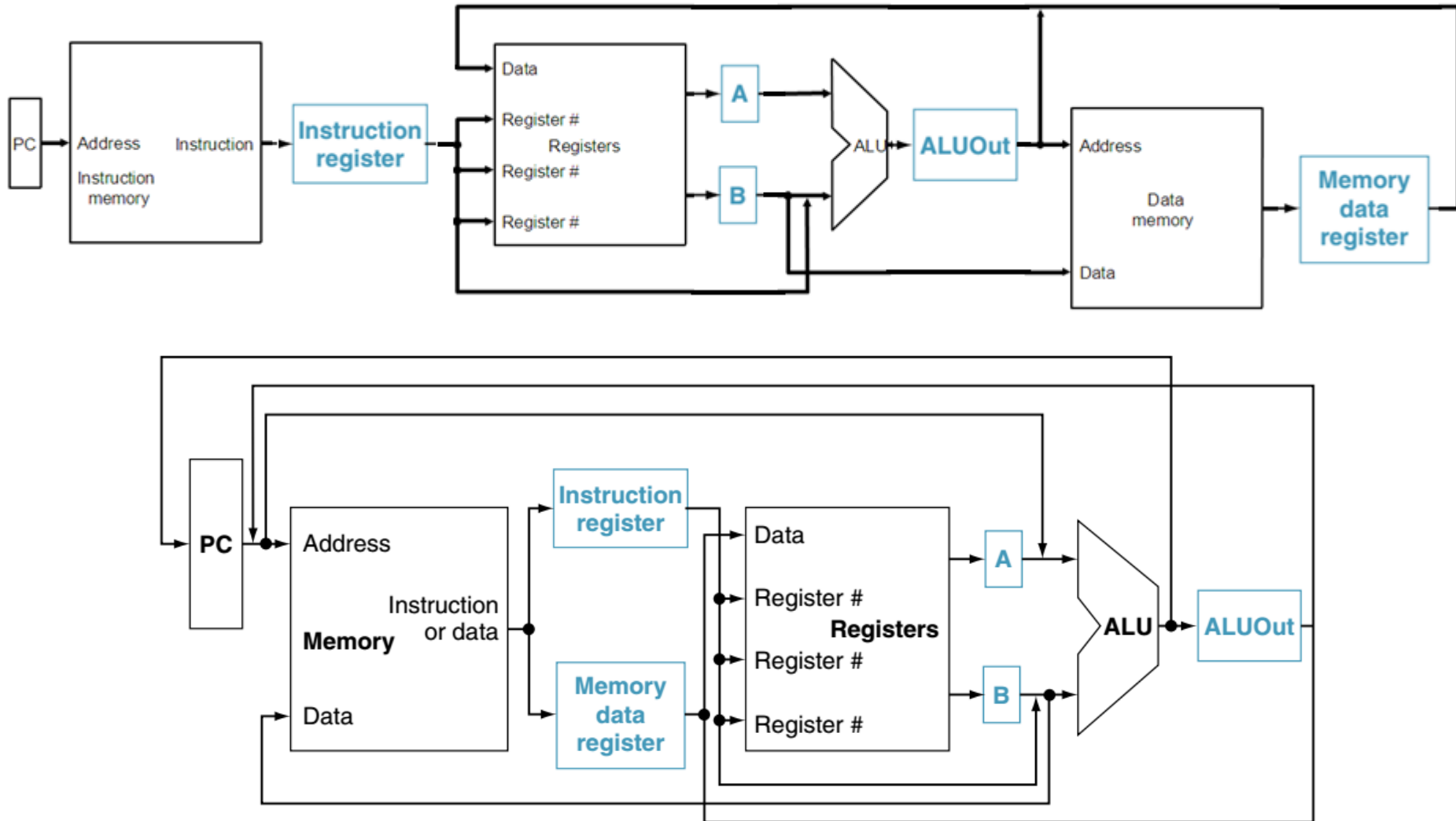



FIGURE e4.5.1, The high-level view

# ALU复用: PC+1/EX/beq

FIGURE e4.5.6

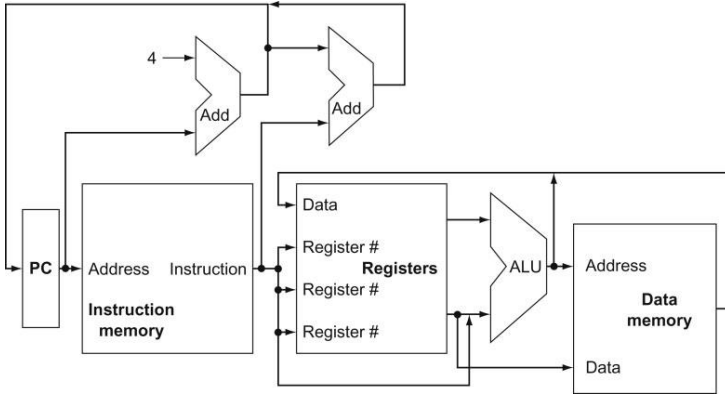

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory reference instructions	Action for branches
Instruction fetch		IR $\leftarrow$ Memory[PC] PC $\leftarrow$ PC + 4	
Instruction decode/register fetch		A $\leftarrow$ Reg [IR[19:15]] B $\leftarrow$ Reg [IR[24:20]] ALUOut $\leftarrow$ PC + immediate	
Execution, address computation, branch/jump completion	ALUOut $\leftarrow$ A op B	ALUOut $\leftarrow$ A + immediate	if (A == B) PC $\leftarrow$ ALUOut
Memory access or R-type completion	Reg [IR[11:7]] $\leftarrow$ ALUOut	Load: MDR $\leftarrow$ Memory[ALUOut] or Store: Memory [ALUOut] $\leftarrow$ B	
Memory read completion		Load: Reg[IR[11:7]] $\leftarrow$ MDR	

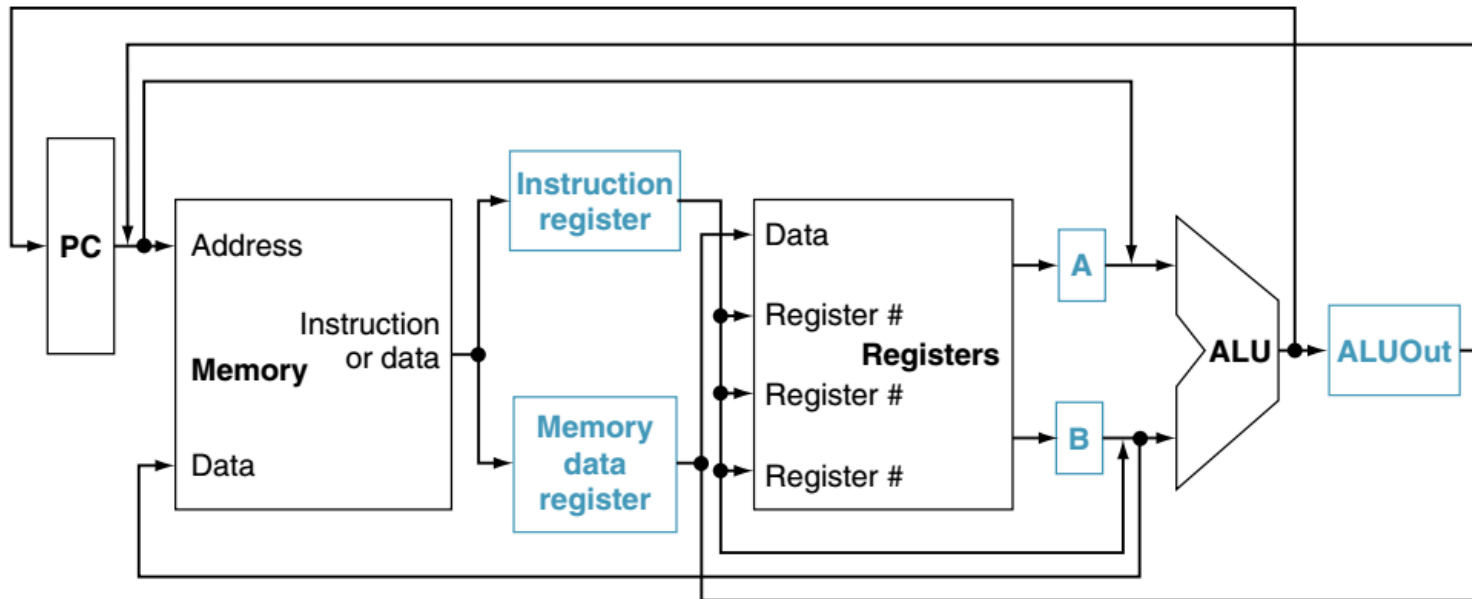



# 多周期数据通路

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	R-type
immediate[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	I-type
immed[11:5]		rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	S-type
immed[12,10:5]		rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	B-type

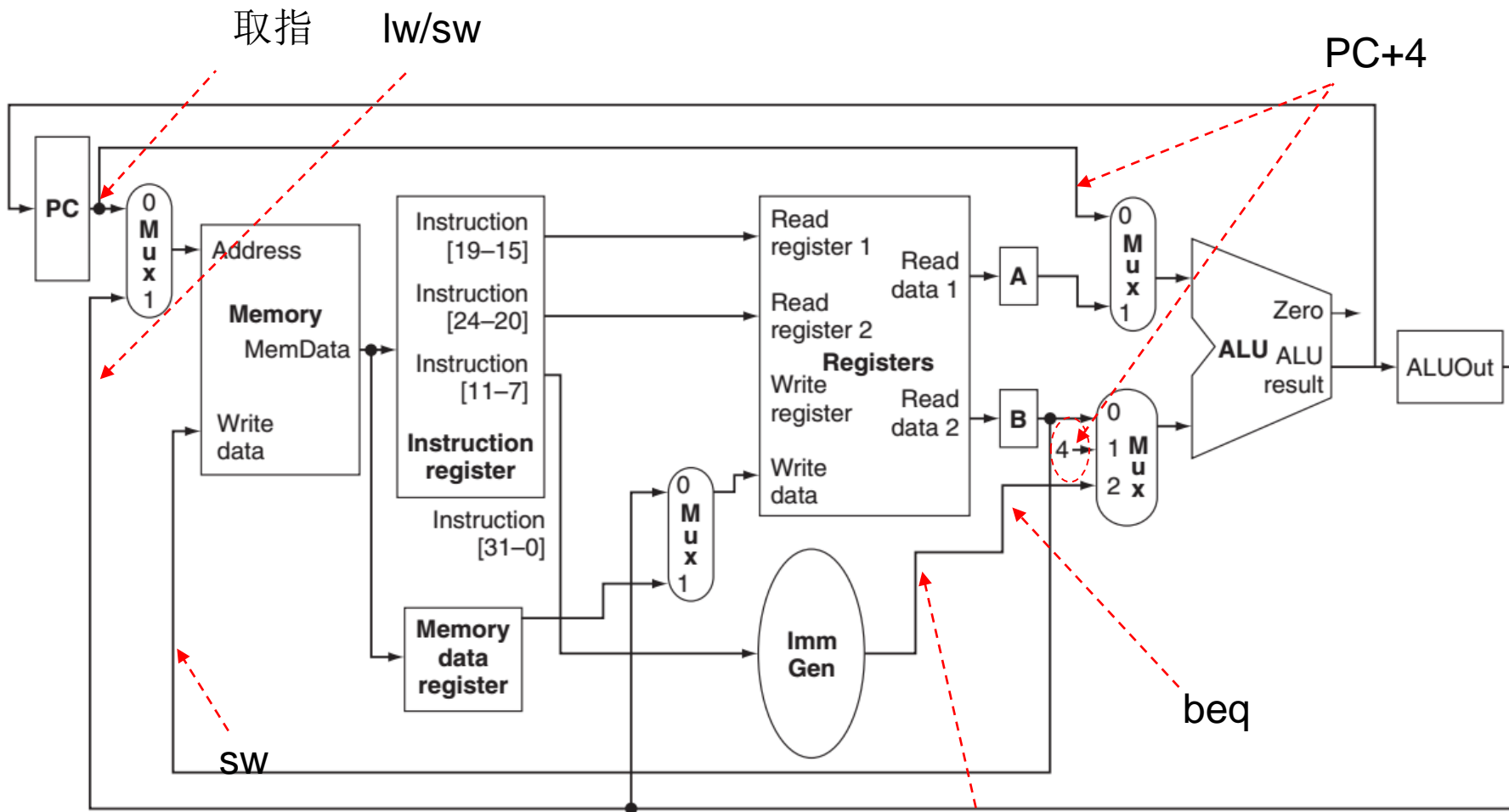


FIGURE e4.5.2

I-type/lw/sw

# 多周期控制信号

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	R-type
immediate[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	I-type
immed[11:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	opcode	S-type
immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode	B-type


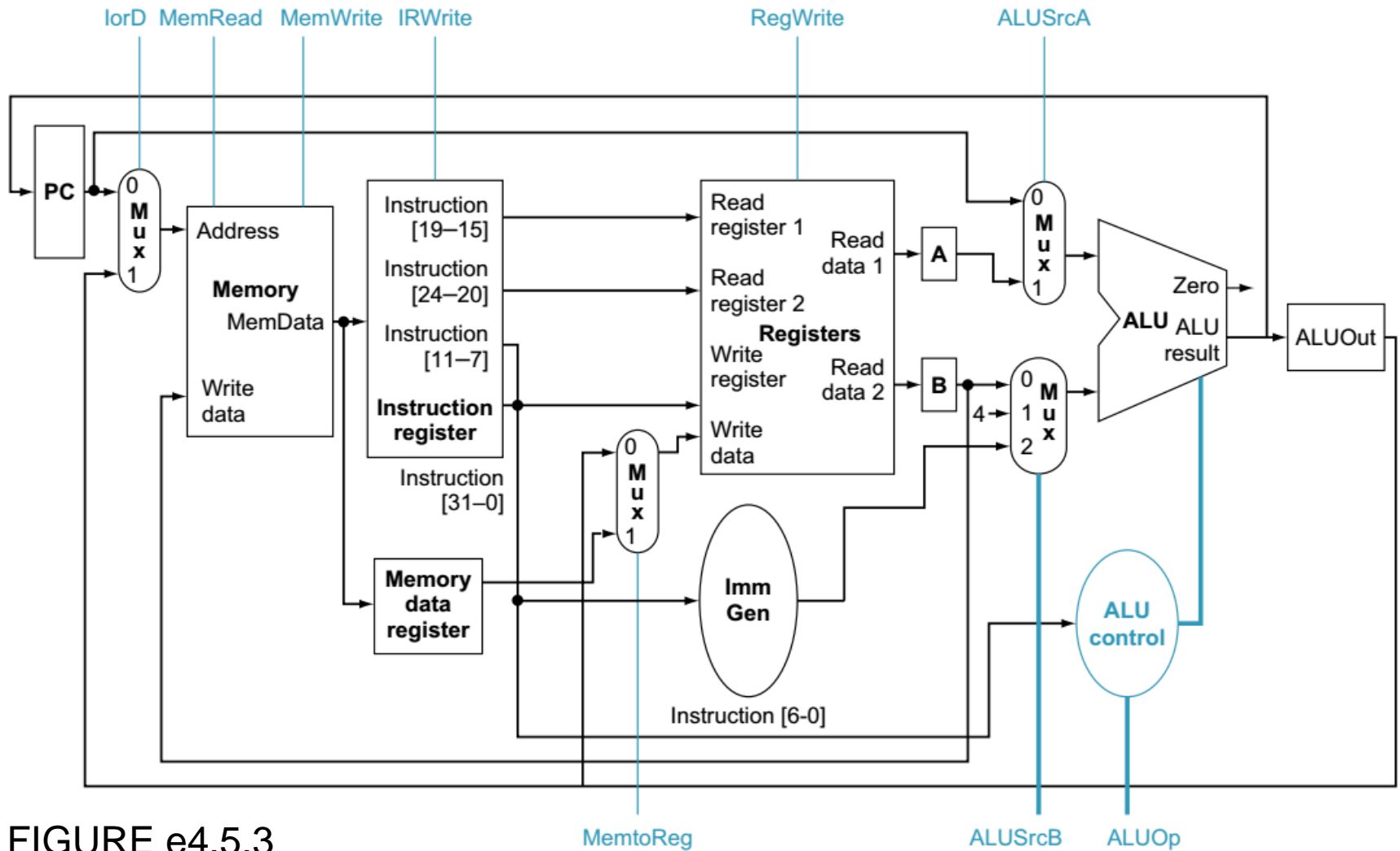


FIGURE e4.5.3
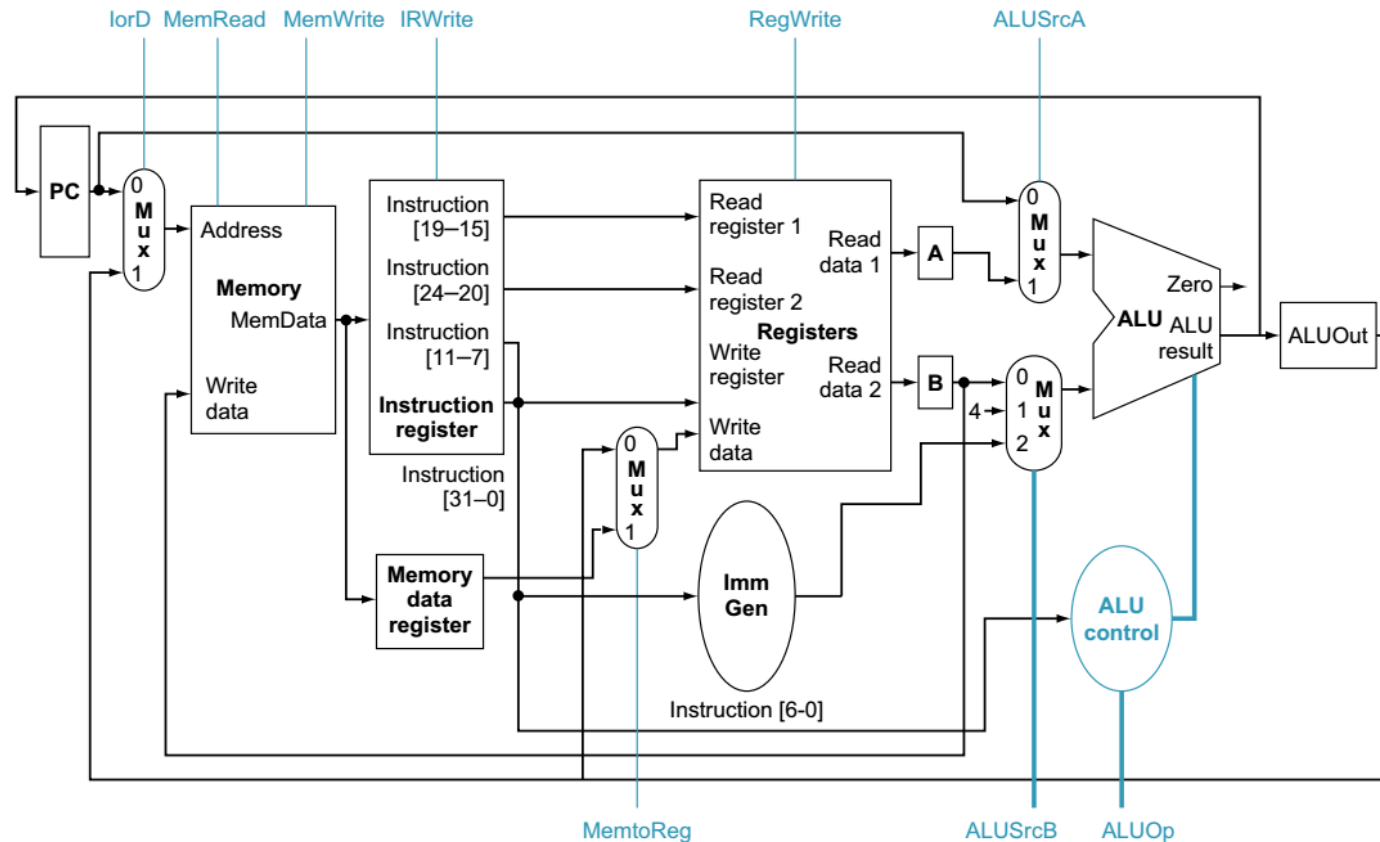
# 第一阶段：取指

- 根据PC从MEM中取指， $IR=MEM[PC]$
- 计算NPC， $PC=PC+4$
- 控制信号：IorD, MemRead, MemWrite, IRWrite; ALUSrcA, ALUSrcB, ALUOp, *PCWrite*





PC “后写”？

# 第二阶段：译码

- 指令译码和寄存器读

- 将rs和rt送往A和B:  $A = \text{Reg}[\text{IR}[19-15]]$ ,  $B = \text{Reg}[\text{IR}[24-20]]$

- 计算beq目标地址

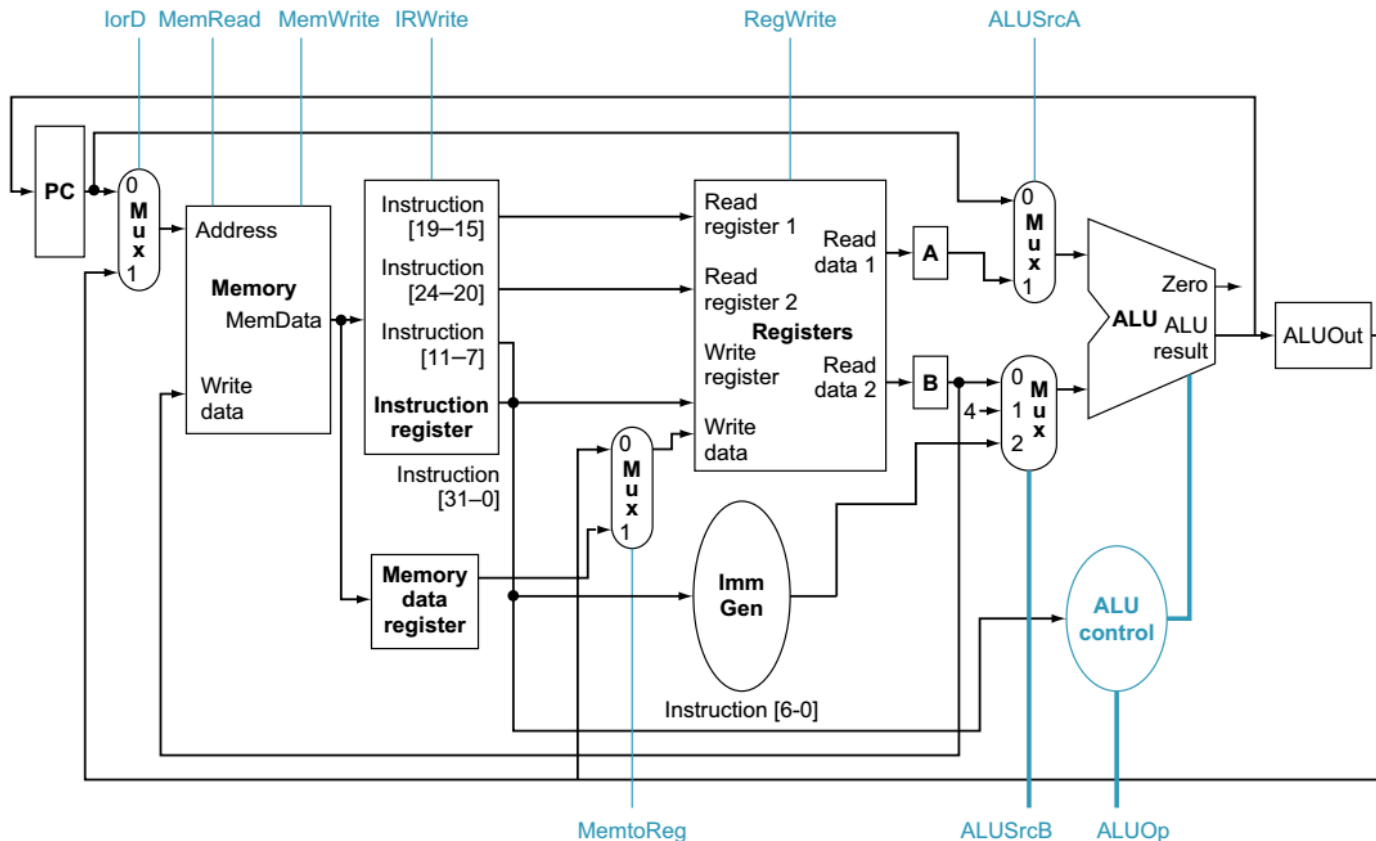 

# 第三阶段： R-type执行、访存地址计算

- 依赖于指令类型

- R-type指令

- $ALUOut = A \text{ op } B$


- 访存指令：计算访存地址

- $ALUOut = A + (\text{sign-extend}(\text{IR}[\text{Imm}] ))$

- beq比较


- 需要的控制信号？

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	R-type
immediate[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	I-type
immed[11:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	opcode	S-type
immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode	B-type

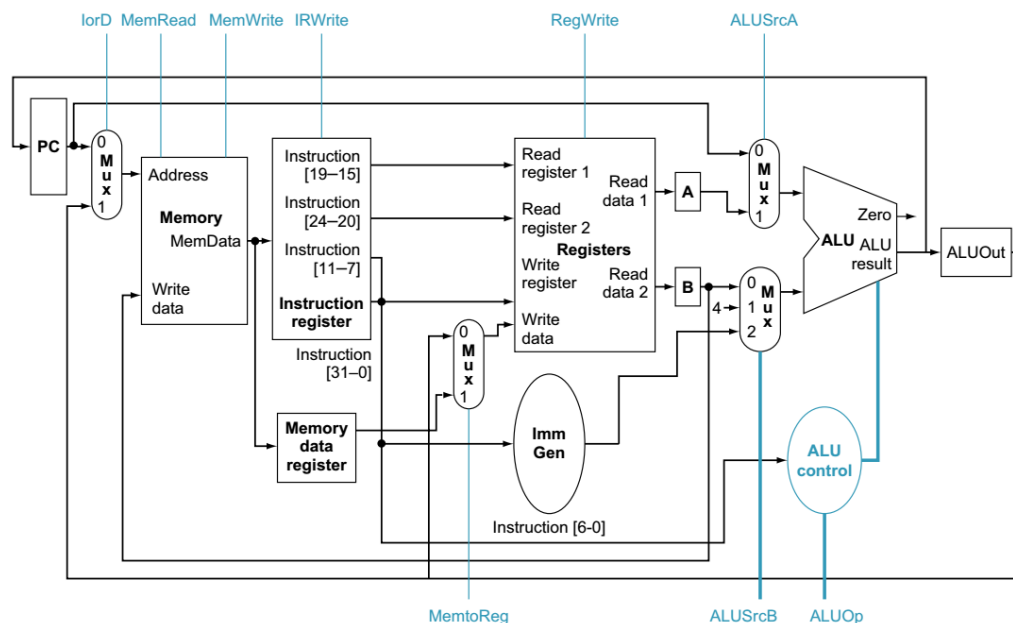

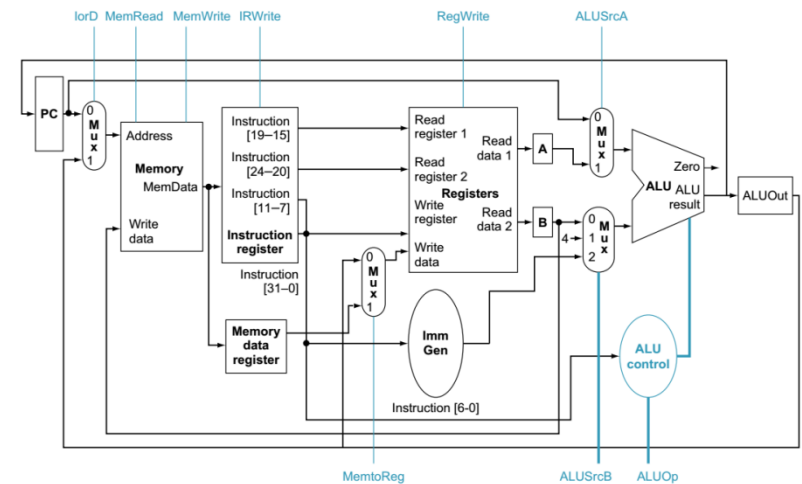
# 第四阶段，第五阶段



- 第四阶段：R-type和sw完成、lw读阶段
  - R-type完成：结果写回
    - $\text{Reg}[\text{IR}[11-7]] = \text{ALUOut}$
  - sw完成：写入MEM
    - $\text{MEM}[\text{ALUOut}] = B$
  - lw读：
    - $\text{MDR} = \text{MEM}[\text{ALUOut}]$
- 第五阶段：lw写阶段
  - lw写回：  $\text{Reg}[\text{IR}[11-7]] = \text{MDR}$
- 所需的控制信号？



# beq指令数据通路

 


- beq在执行周期完成，两个问题
  - 比较 || 计算目标地址：ALU冲突
  - PC写控制

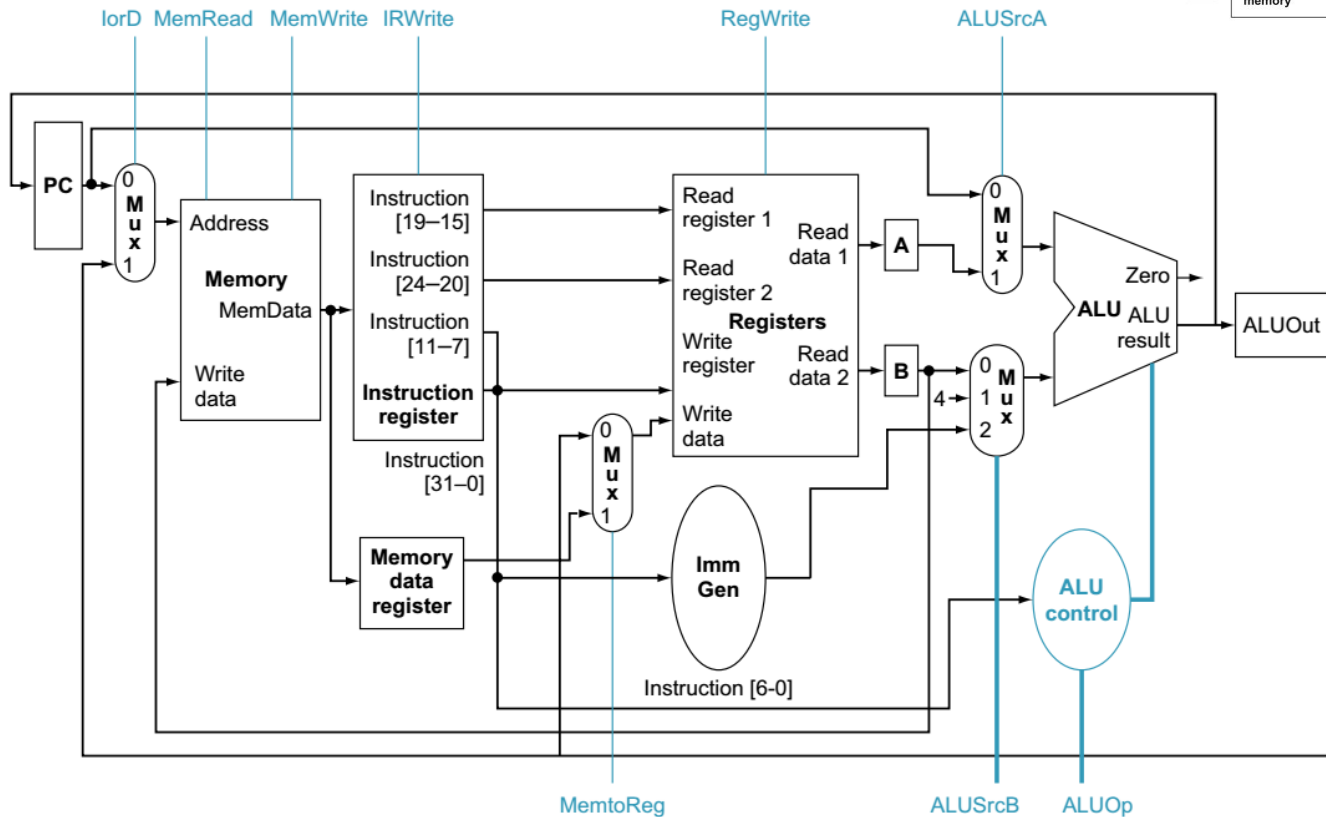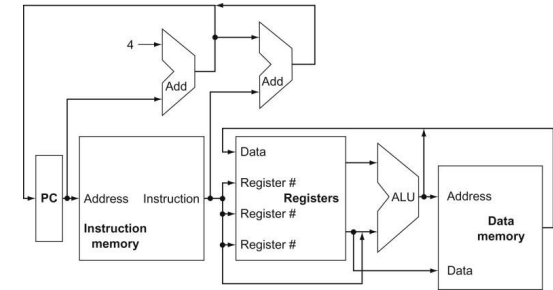
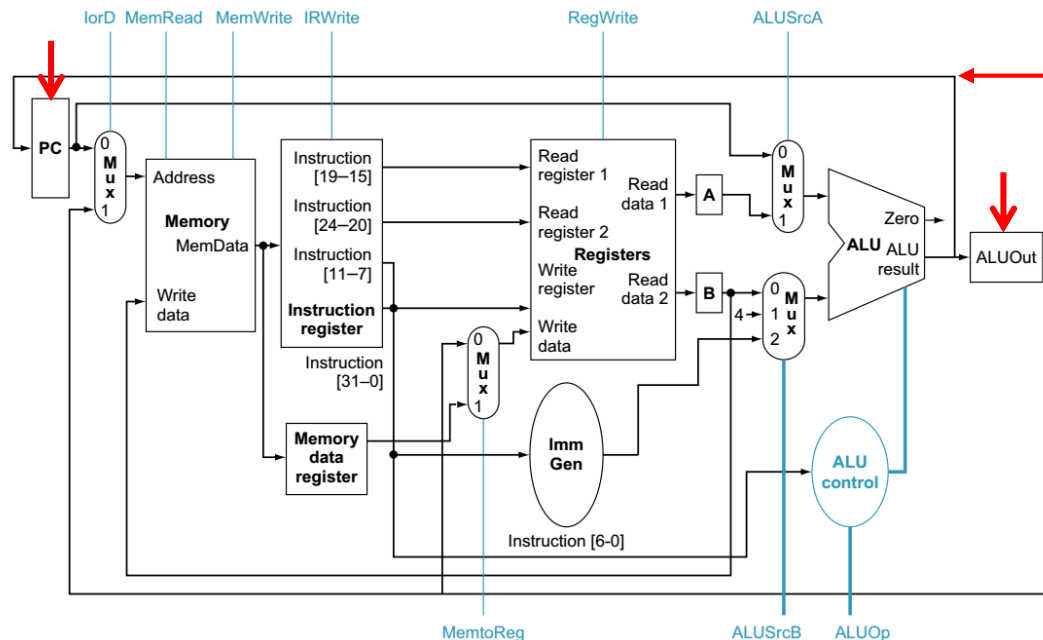
# beq执行过程

- 译码周期：
  - 计算beq目标地址：  $ALUOut = PC + offset$ 
    - 此时尚不确定是否分支，读寄存器和计算分支地址可能无效，但无害
    - 控制信号：ALUSrcA, ALUSrcB, ALUOp, 置PCWriteCond=1
- 执行周期：beq比较，if (A == B) nPC=ALUOut;
  - ALUOut->PC的通路? 见总图
  - PC写控制? 见总图
  - ALUOut写控制?
- beq何时刷新PC?
  - 比较与写PC同时并行

ALUOut写控制：译码周期为beq目标地址，执行周期为beq比较结果，需避免覆盖，禁止写ALUOut??



immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode	B-type
----------------	-----	-----	--------	---------------	--------	--------



# 多周期总图

IF: PCsource+PCWrite

EX: PCsource+PCWriteCond

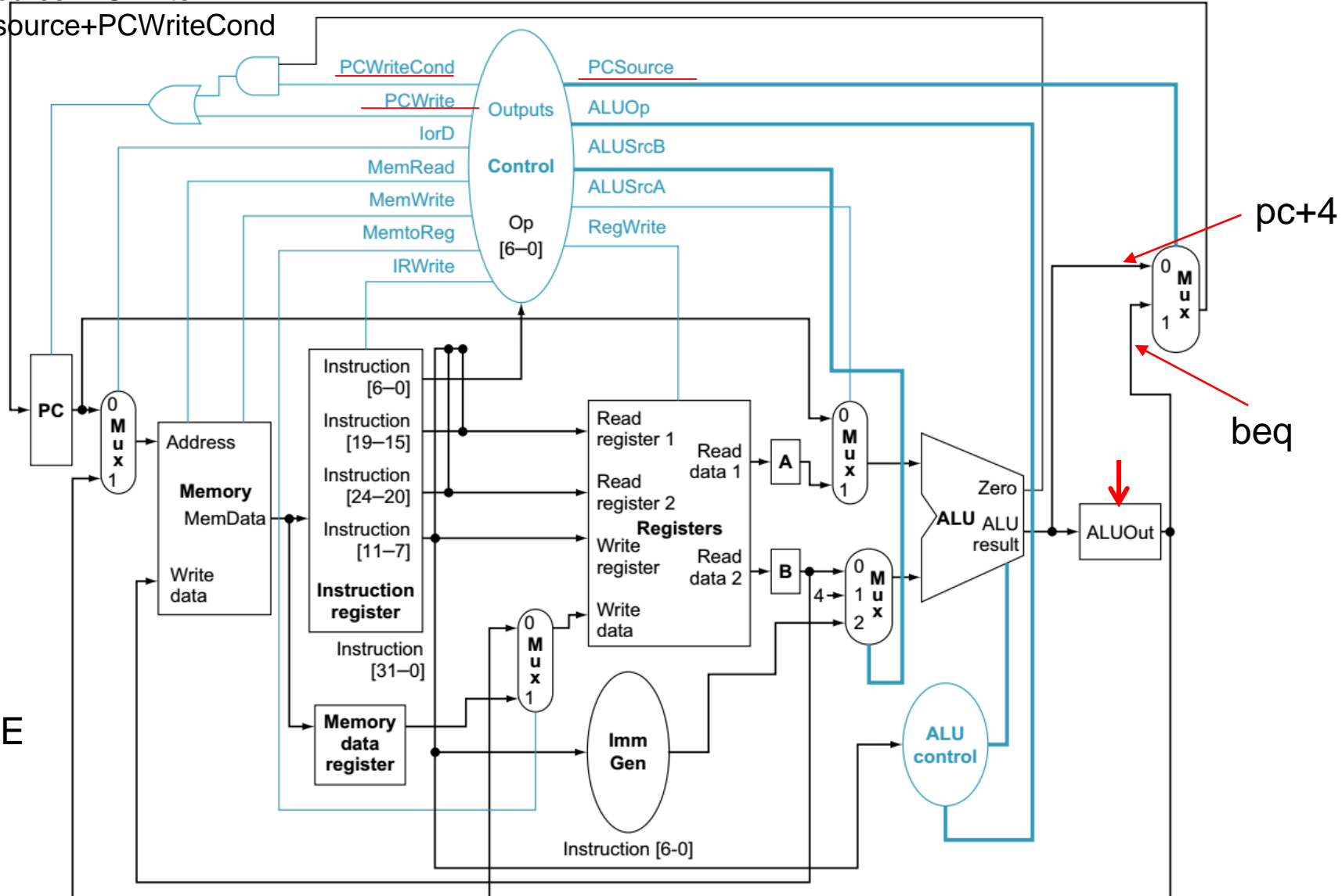


FIGURE e4.5.4



# Multicycle指令时序

FIGURE e4.5.6

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory reference instructions	Action for branches
Instruction fetch	$IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$		
Instruction decode/register fetch	$A \leftarrow \text{Reg}[IR[19:15]]$ $B \leftarrow \text{Reg}[IR[24:20]]$ $ALUOut \leftarrow PC + \text{immediate}$		
Execution, address computation, branch/jump completion	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	$ALUOut \leftarrow A + \text{immediate}$	if (A == B) $PC \leftarrow ALUOut$
Memory access or R-type completion	$\text{Reg}[IR[11:7]] \leftarrow ALUOut$	Load: $MDR \leftarrow \text{Memory}[ALUOut]$ or Store: $\text{Memory}[ALUOut] \leftarrow B$	
Memory read completion		Load: $\text{Reg}[IR[11:7]] \leftarrow MDR$	

- J-type?

# Control unit internal structure

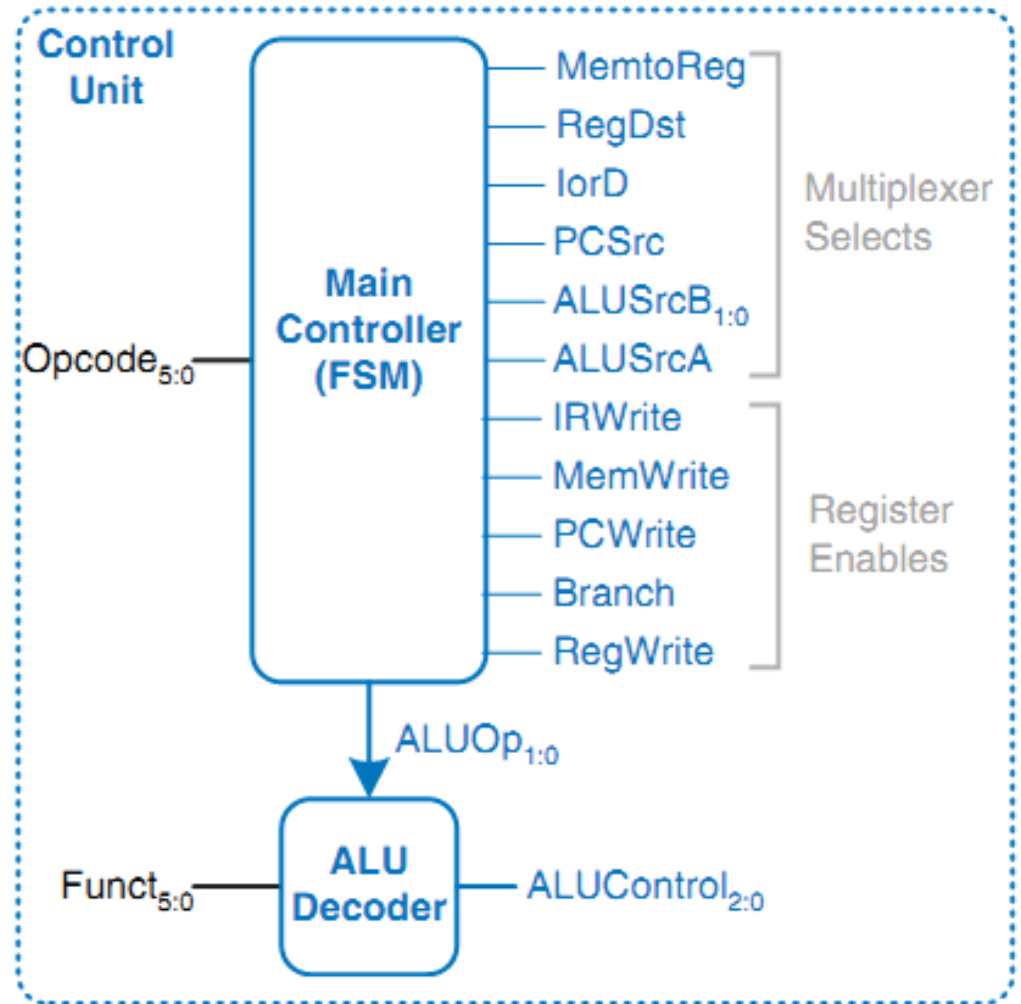 


- opcode译码
- MIPS信号名与RV32不完全相同

# 多周期FSM


FIGURE e4.5.12  
The finite-state diagram for multicycle control.

FIGURE C.3.1

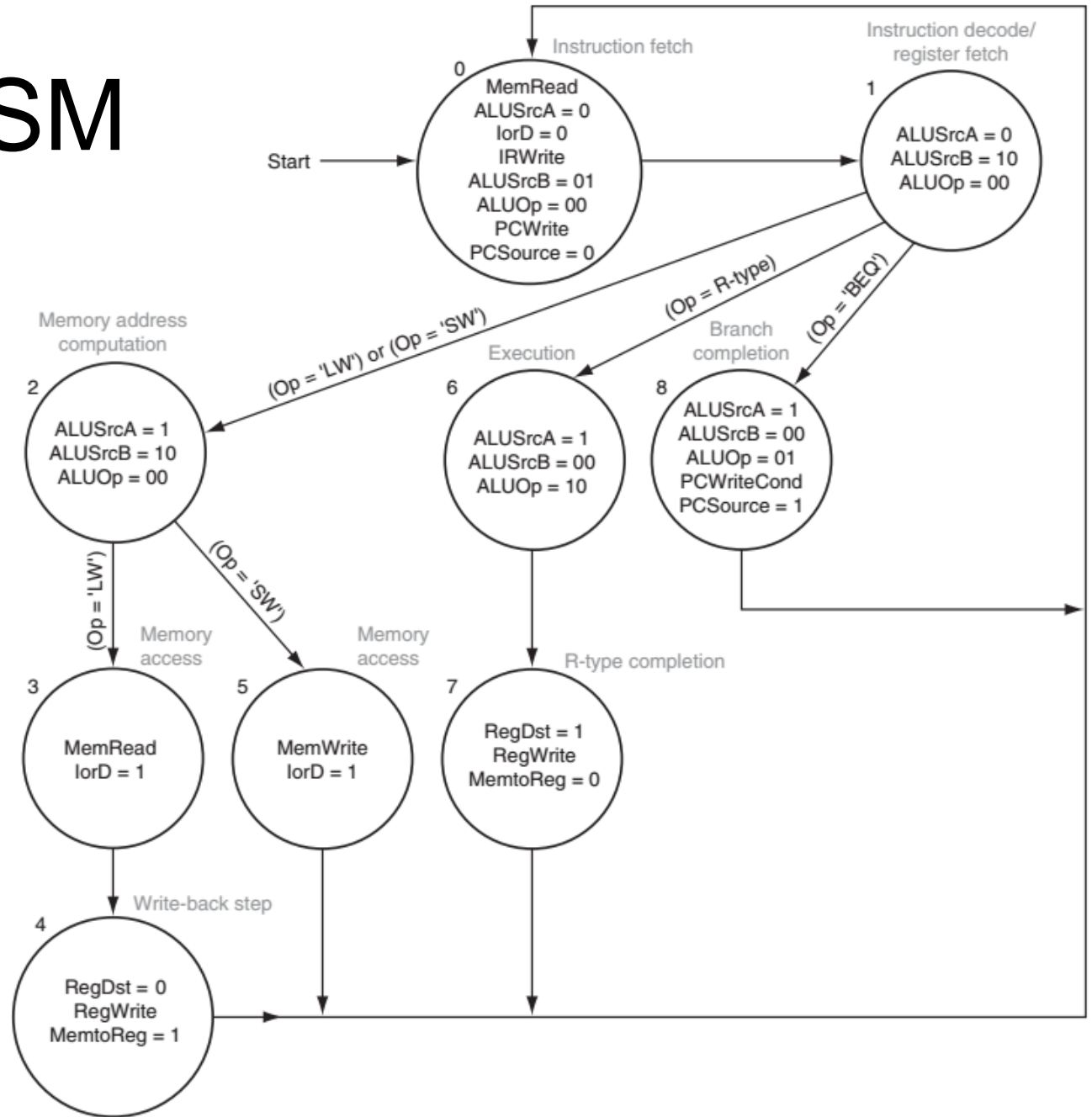
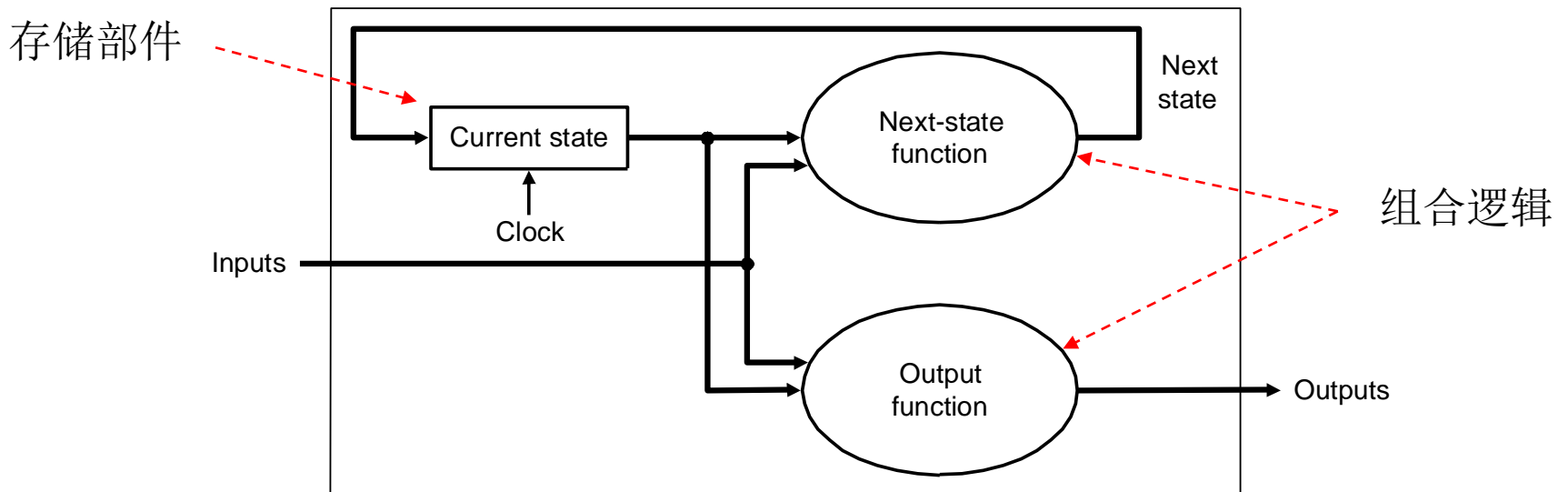
# FSM控制部件实现

- Moore型（Edward Moore），Mealy型（George Mealy）
  - Moore型速度快（输出与输入无关，可以在周期开始处就发出控制信号）。一步延迟（one-step-delay）。输出与时钟完全同步。
  - Mealy型电路较小。
  - 两种状态机可以相互转换。
- EDA工具可以根据FSM自动综合生成控制器



# FSM控制器实现：PLA

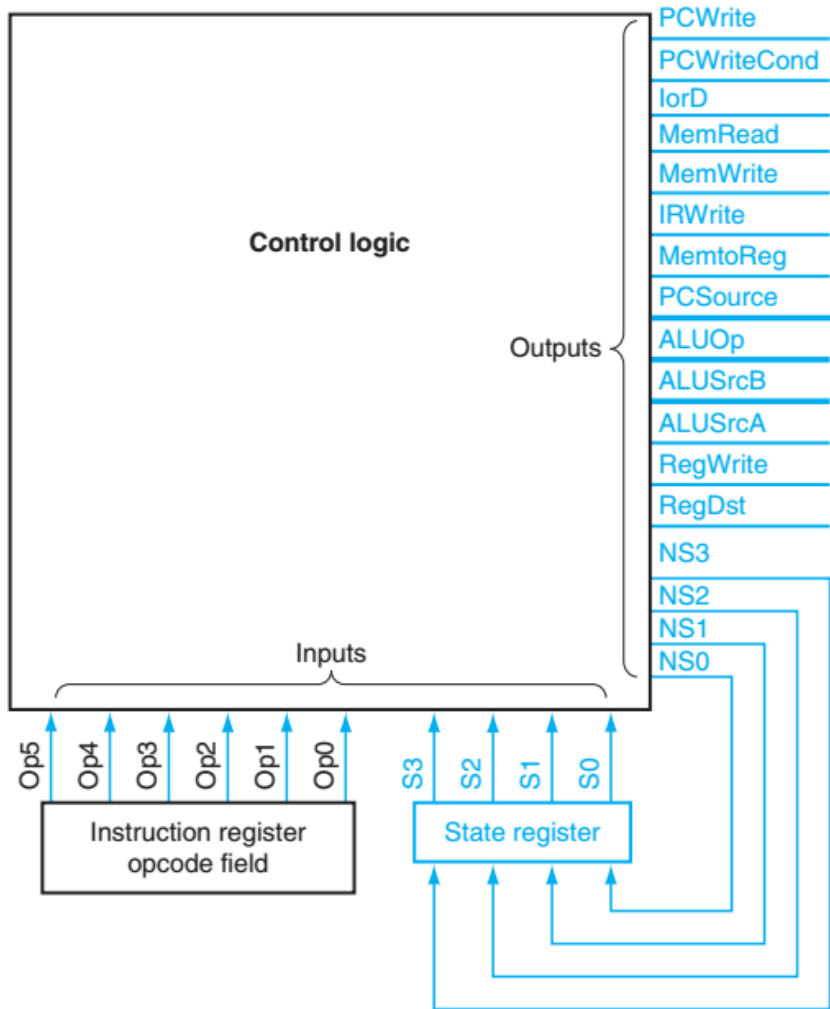


FIGURE C.3.2

 


Fig C.3.9



# 顺序器实现

- Sequencer
  - 基于计数器
- 下一状态
  - 顺序: +1
    - Adder
  - 分支
    - addr sel logic

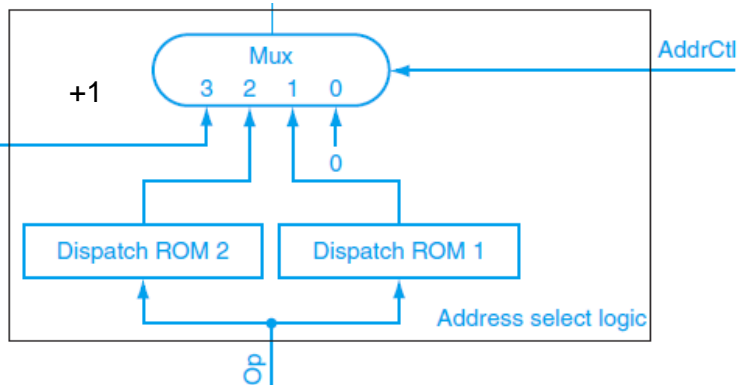


Fig C.4.2

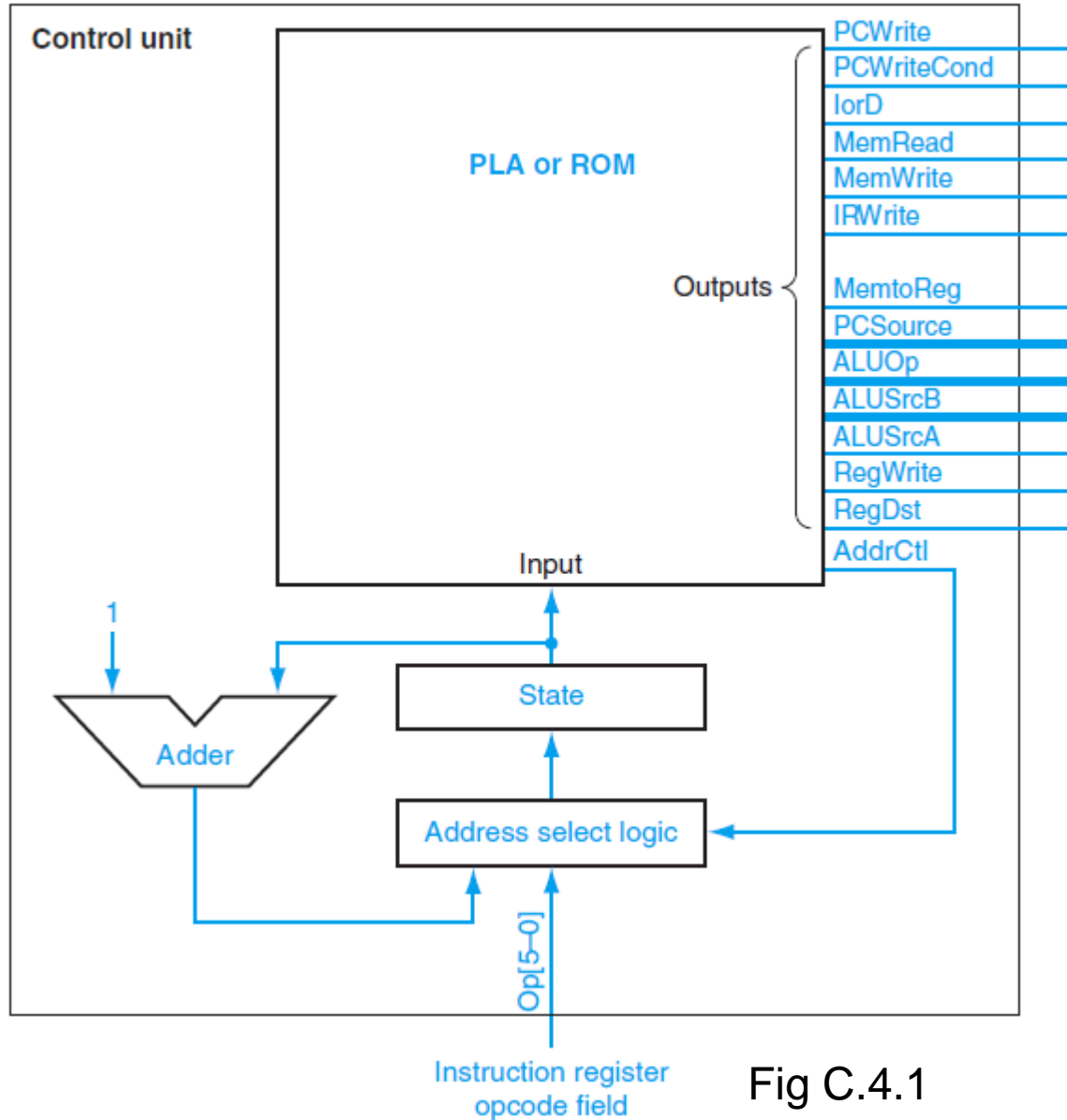


Fig C.4.1




# J-type?

FIGURE e4.5.12  
The finite-state diagram  
for multicycle control.

FIGURE C.3.1

Jump指令?  
nop指令?  
lui指令?

异常?

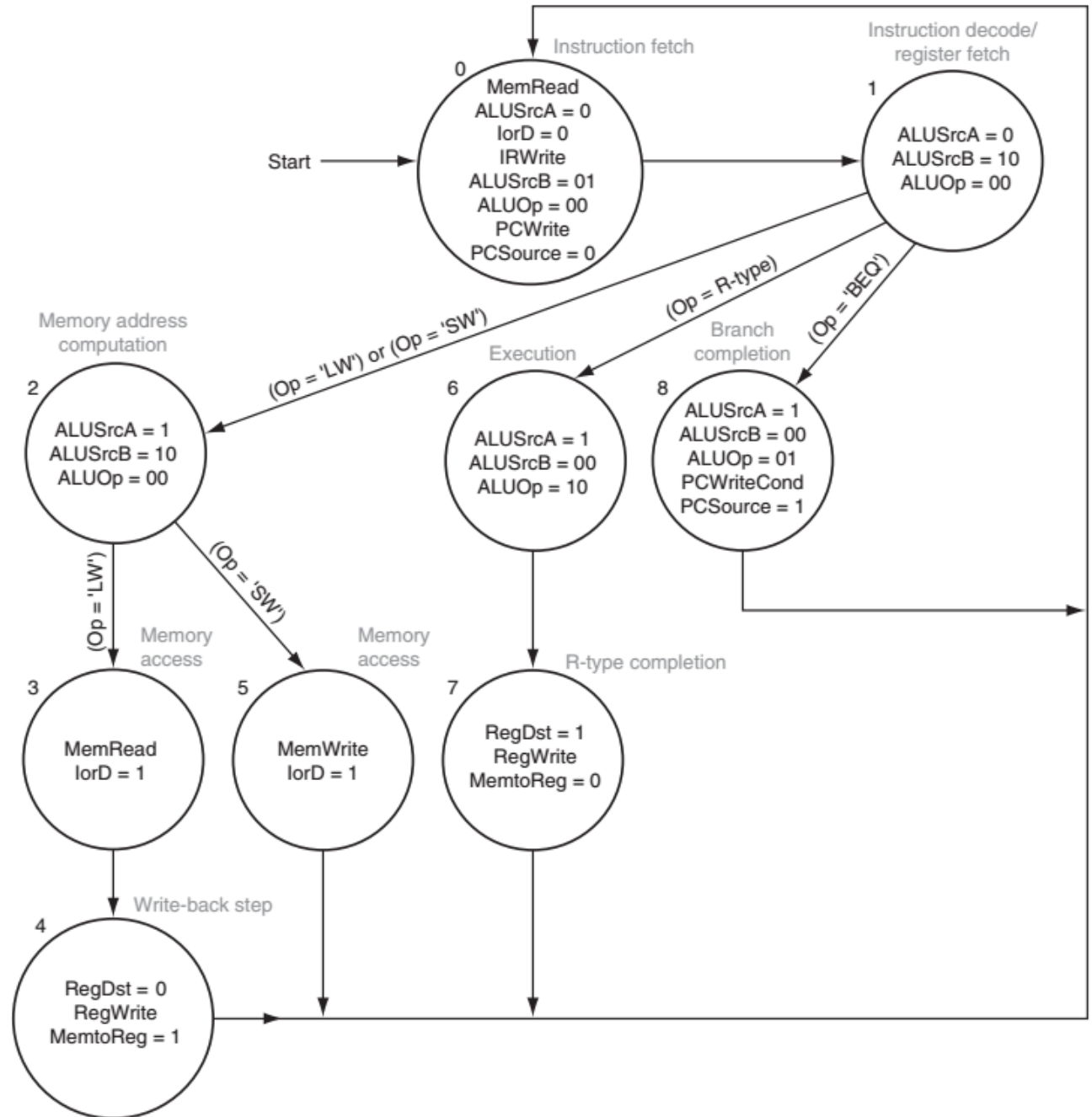

# 多周期微结构中，CPI = ?


- CPI is always an **average** over a large number of instructions.
  - $CPI = \text{CPU clock cycles} / \text{Instruction count}$

• 设





- SPECINT2000中，load为25%（取byte占1%，取word为24%），store为10%（存byte为1%，存word为9%），ALU占52%，branch为11%（6%beq，5%bne），jump为2%（1%jal+1%jr），则
- 指令周期定长时：CPI=5.0
- 指令周期不定长时：CPI=4.12

$$\bullet = 0.25 \times 5 + 0.10 \times 4 + 0.52 \times 4 + 0.11 \times 3 + 0.02 \times 3 = 4.12$$

 - 单周期：CPI=1.0
- CPI越小越好？
- 指令阶段越细，周期越多（越小）越好？
- IPC=?



# 微程序控制原理：微指令，微程序

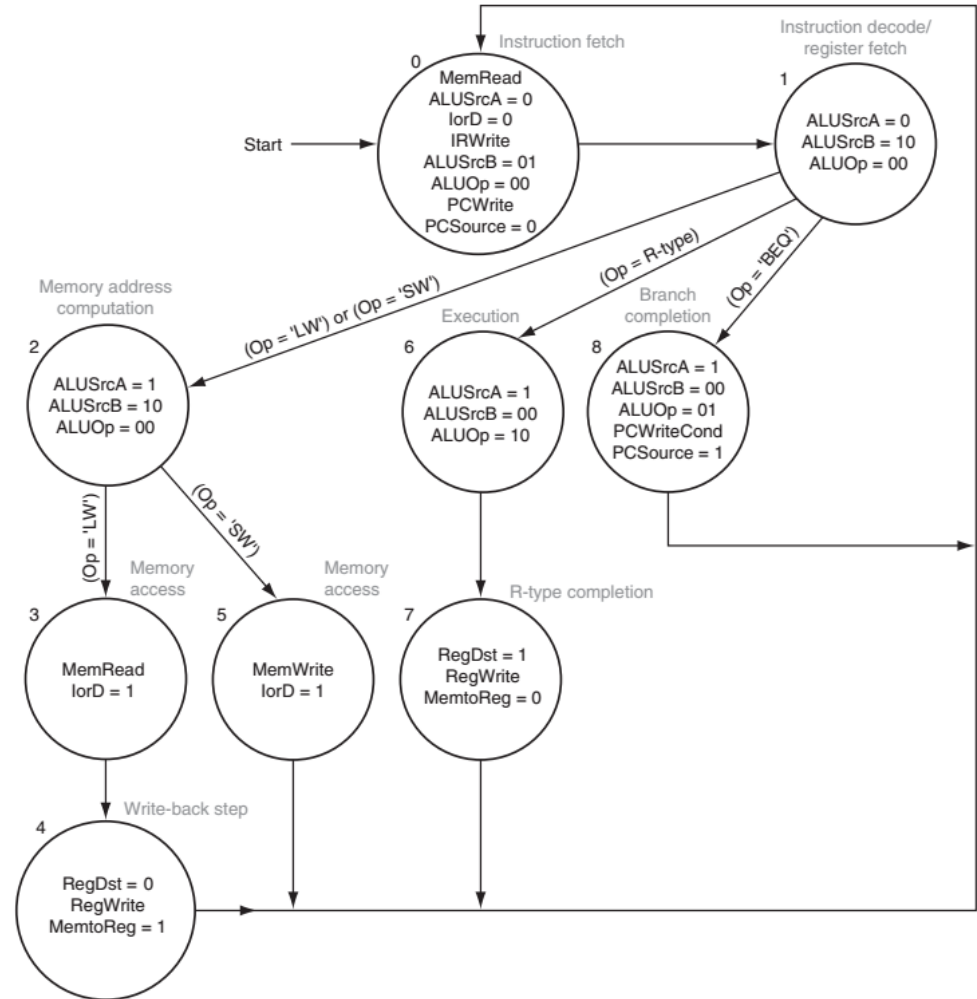  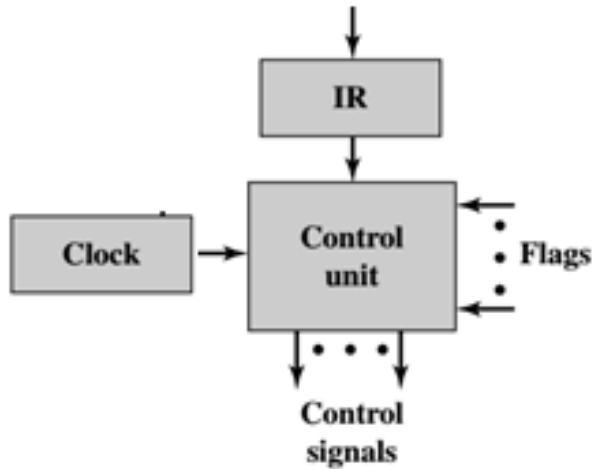

# 微程序控制器, §C.5

- Microcode  
– 控存

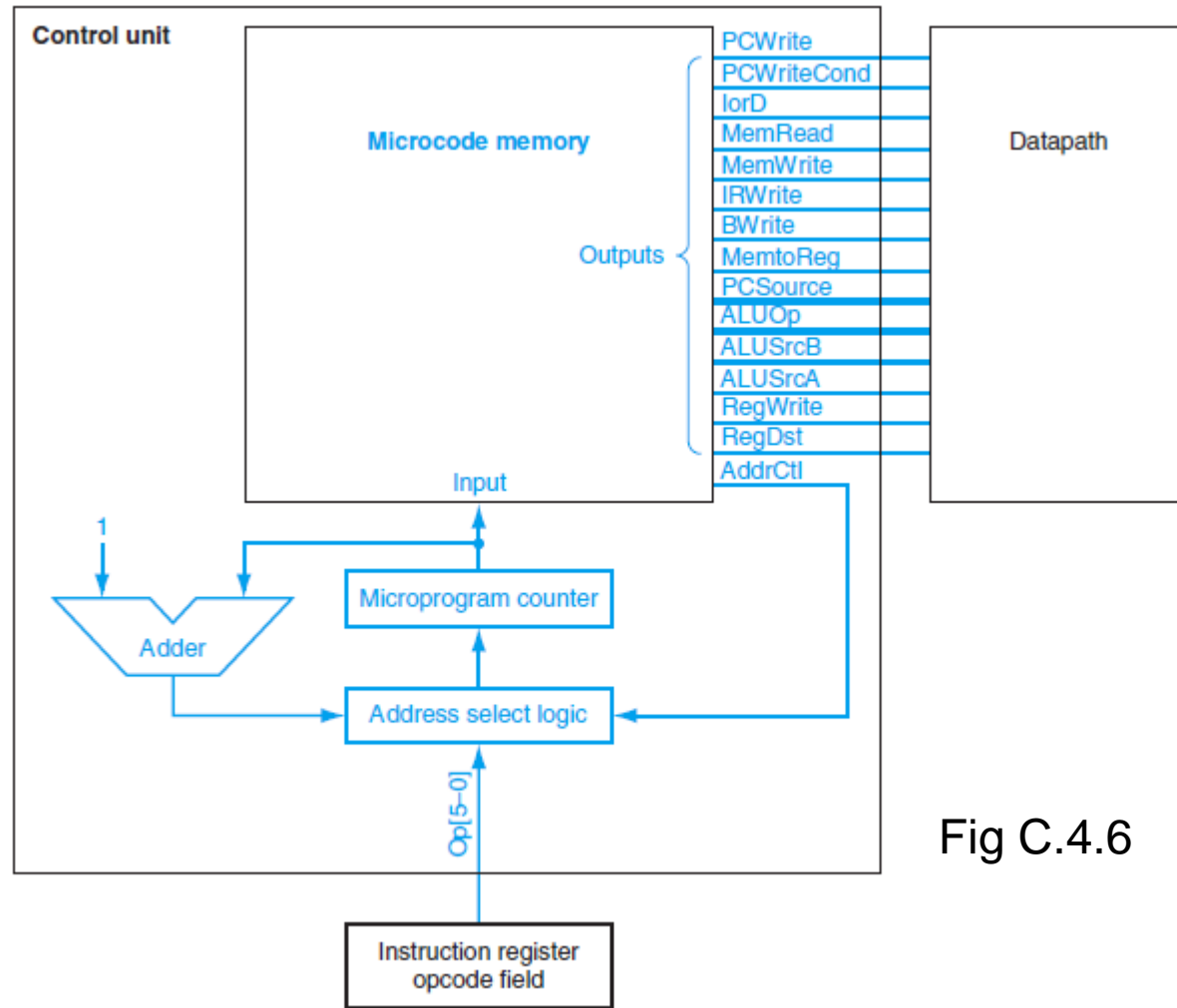
 


Fig C.4.6

# 微程序控制

## Microprogrammed Control

英国剑桥大学Maurice. V. Wilkes教授

1946~1949年Wilkes在剑桥实现第一台存储程序式计算机EDSAC。获第二届图灵奖，1967

于1951年提出微程序控制的概念和原理。

Foreshadowed by Babbage's "Barrel" and mechanisms in earlier programmable calculators

控存性能是瓶颈，直至60's半导体存储器出现。



1964年IBM System/360首次采用了此技术。

1) 组合逻辑控制器设计复杂；2) 可重构计算。



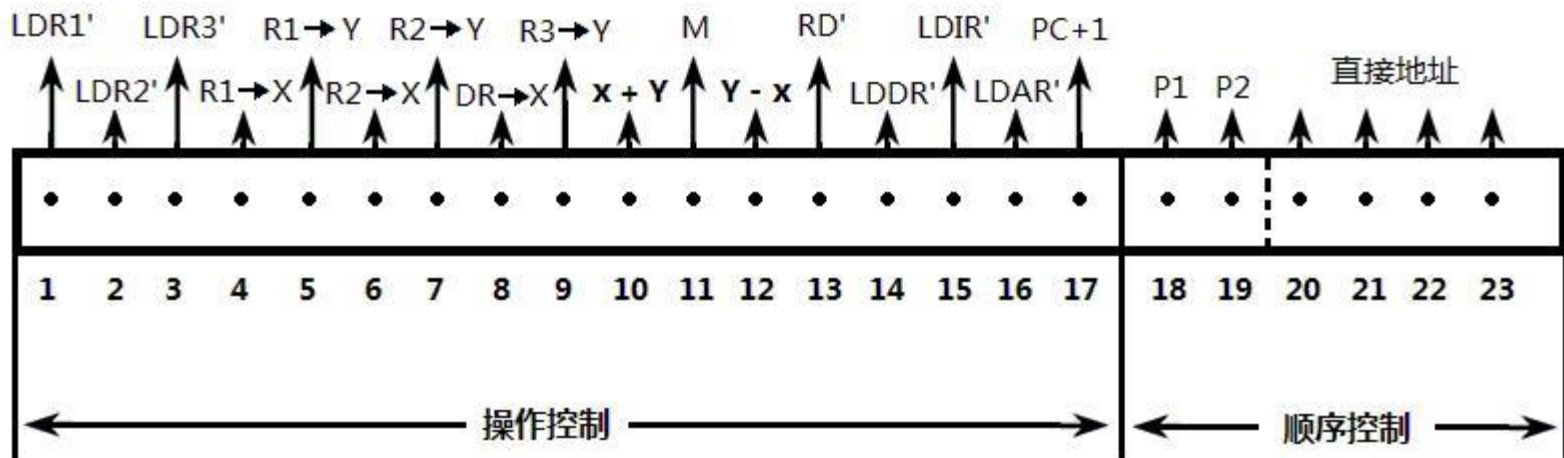
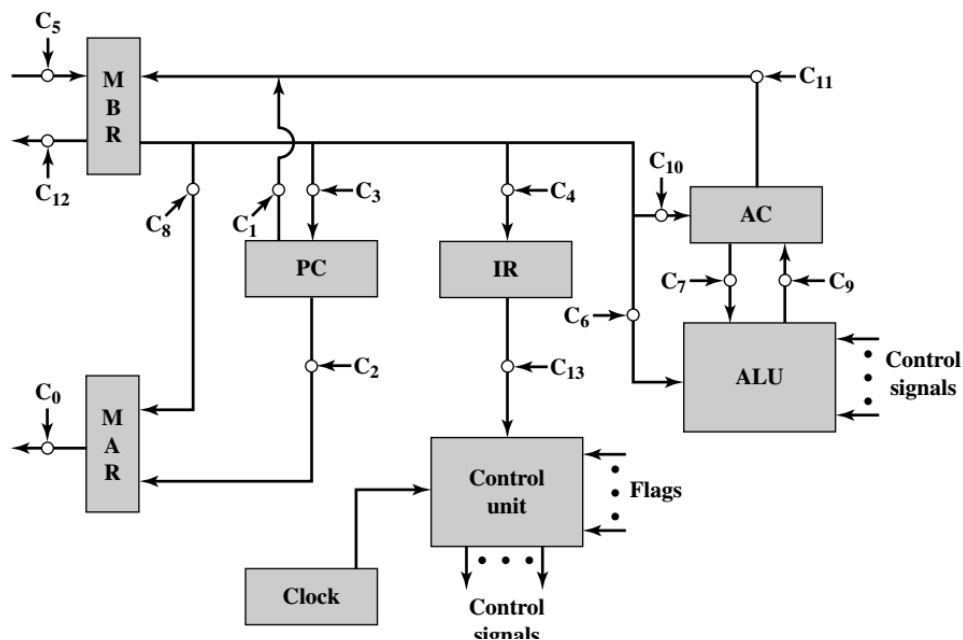
# Overview: 微指令、微命令

- 取指周期
  - $T_0$ : PC  $\rightarrow$  MAR, 1  $\rightarrow$  R
  - $T_1$ : M(MAR)  $\rightarrow$  MDR, PC+1  $\rightarrow$  PC
  - $T_2$ : MDR  $\rightarrow$  IR, OP(IR)  $\rightarrow$  ID
- 间址周期
  - $T_0$ : Ad(IR)  $\rightarrow$  MAR, 1  $\rightarrow$  R
  - $T_1$ : M(MAR)  $\rightarrow$  MDR
  - $T_2$ : MDR  $\rightarrow$  Ad(IR)



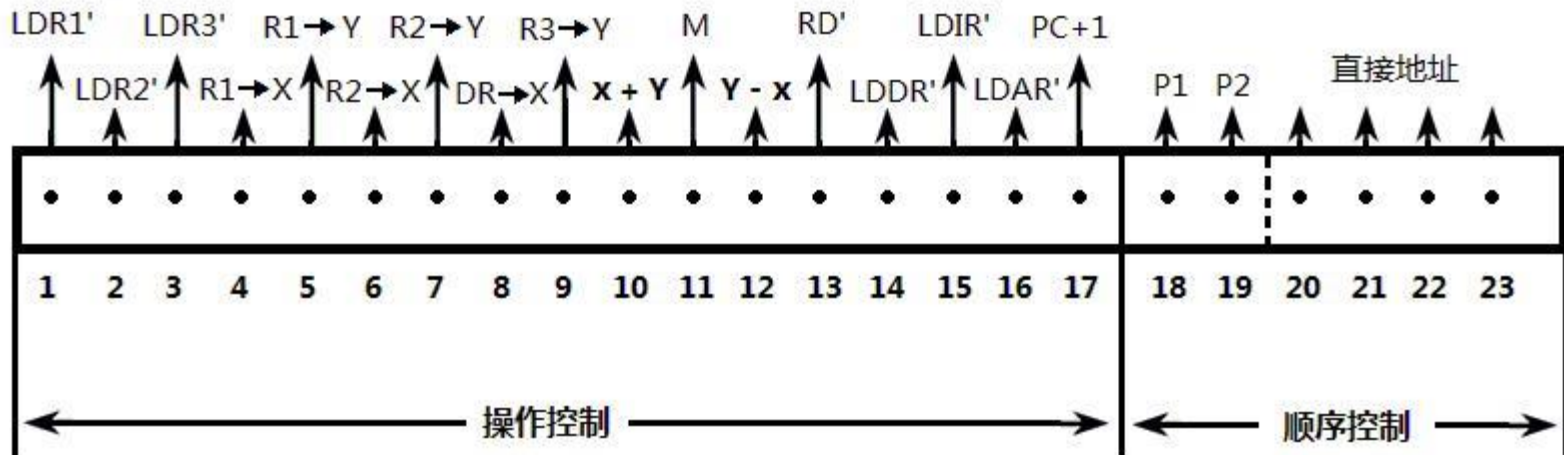 
# 微程序

- 用一个微程序实现一条机器指令：取指，译码，执行。。。
  - 微程序由多条微指令组成
    - 与节拍对应
  - 一条微指令对应一个或多个微操作命令，称“微命令”，即实现微操作的控制信号。
    - 微指令的编码方式
  - 微程序存储在“控存”中
- 微指令的格式：水平微指令


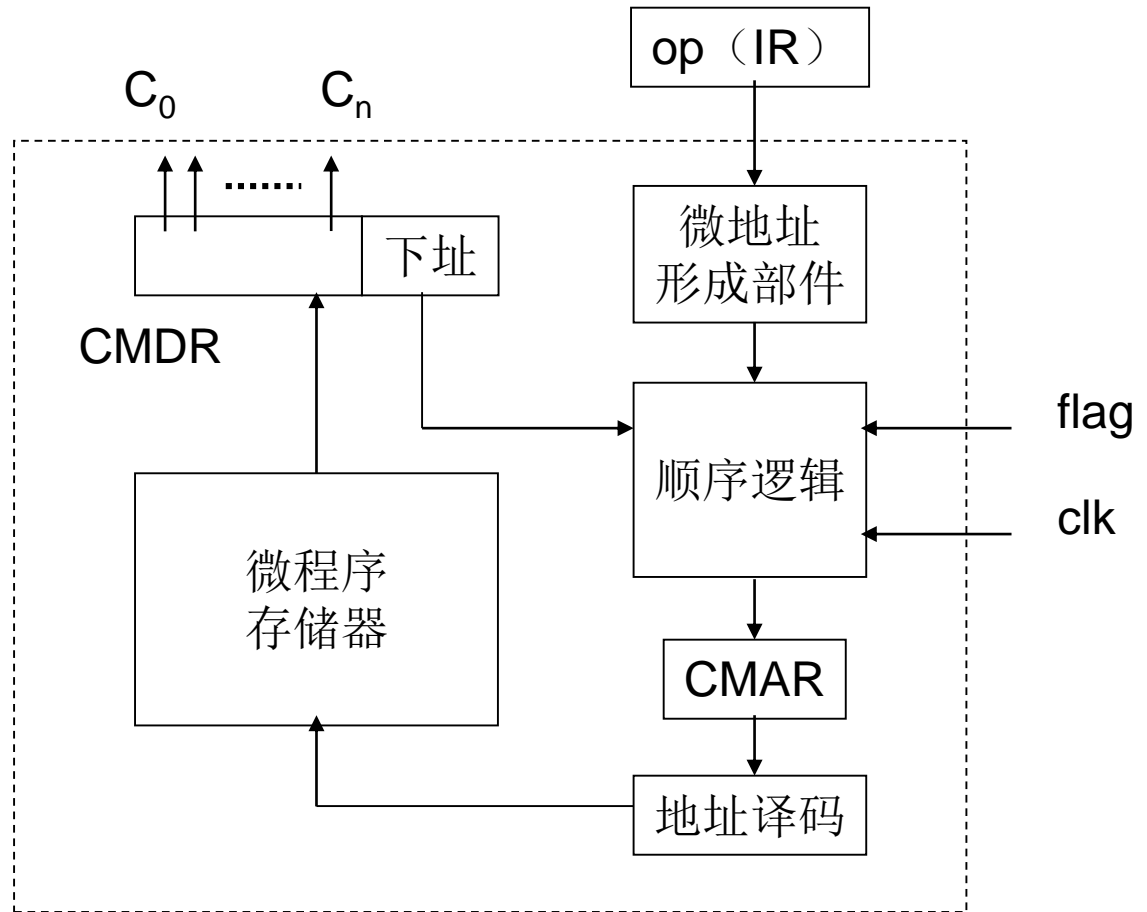
# 微程序控制部件的结构


- 微地址形成部件
  - 形成微程序的首址
- 顺序逻辑
  - 形成下一条微指令的地址（计数器）
- 微程序存储器（控存）
  - 存储微程序
- $C_0 \sim C_n$ : 控制信号
  - CPU内部及系统总线




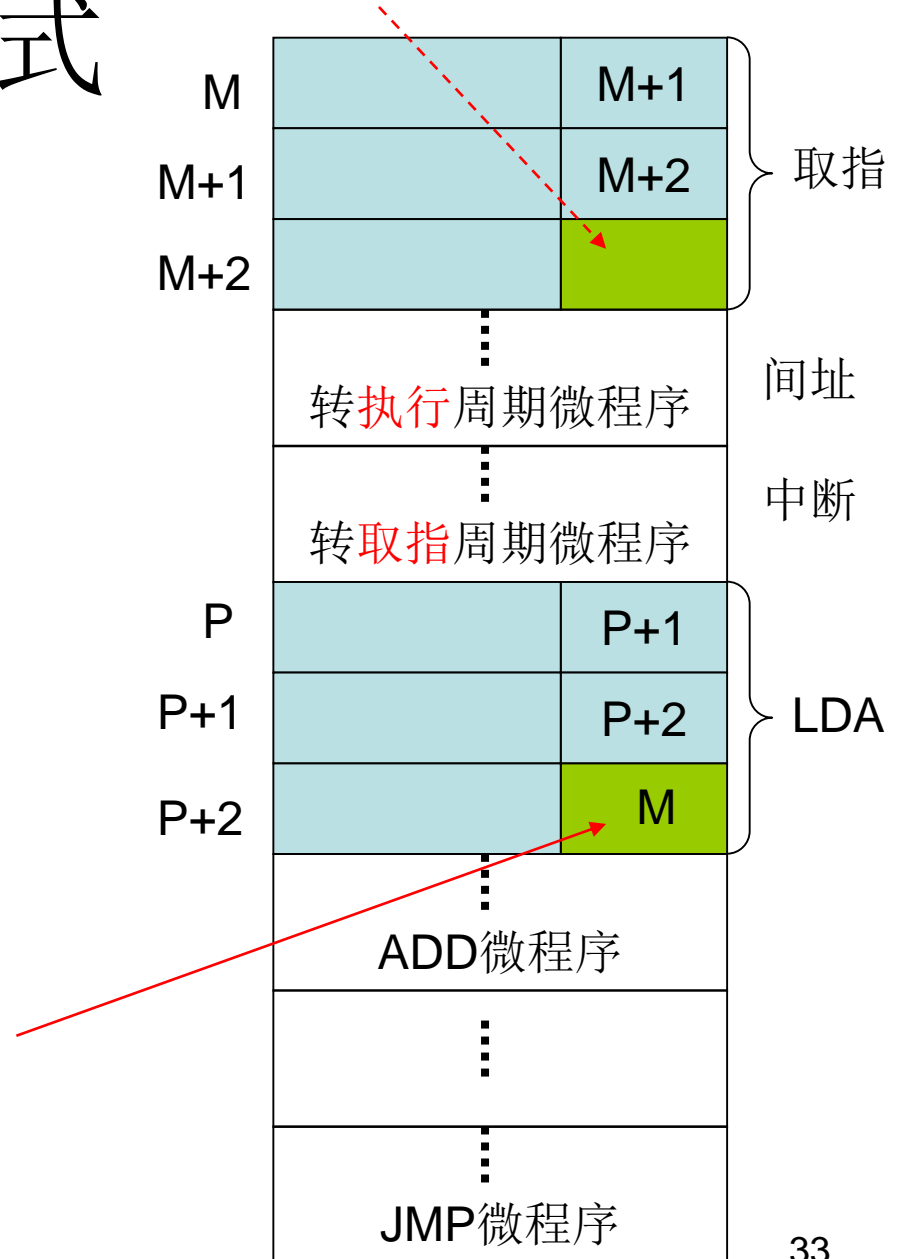
# 微程序的存储形式

- “取指”、“间址”、“中断”微程序等三个微程序所有指令共用
- “执行”各个指令不同
- 微程序个数为 $3+X$




# 例：计算下址字段位数？

- 某计算机采用微程序控制器，共有**32**条指令。取指微程序包含两条微指令，其他指令对应的微程序平均包含**4**条微指令。设采用下址字段确定下一条微指令的地址，则下址字段位数至少多少位？
  - 总共需要存储  $32 \times 4 + 2 = 130$  条微指令
  - $128 < 130 < 256$ ，因此需要**8**位寻址
  - 故下址字段至少**8**位。

控制字段

顺序字段

 



# 小结

- 多周期：一个周期完成指令的一步（微操作）
  - 与单周期的区别：功能部件复用，中间结果暂存
    - 可以实现不定长指令周期，提高性能
    - 能否采用单周期的数据通路？
  - 按当前周期（标识？）产生响应的控制信号
    - 何时刷新PC：指令周期中PC保持不变如何实现？
- 作业：
  1. 每一类指令的指令周期各含多少个时钟周期？
  2. 分别分析R/I/S/B-type指令的多周期设计方案中每个周期所用到的功能部件。
  3. 比较不同FSM控制器实现方式的特点。
  4. 解释水平微指令和垂直微指令的特点。

Thank You